



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

ENGENHARIA ELETRÔNICA

DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS

DOCENTE RESPONSÁVEL: DR. MARCO AURÉLIO BENEDETTI RODRIGUES

DISCIPLINA: ES441

SEMESTRE 2024.1

TURMA 01A

# Eletrônica Digital

## Projeto 4

Alysson Lucas Pontes Cavalcante da Silva

Felipe Rafael Barros da Silva

Maria Victória Martins Neves

Recife, 2024

# Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Desenvolvimento</b>	<b>2</b>
2.1	Linguagem utilizada . . . . .	2
2.2	Divisor de clock . . . . .	3
2.2.1	Funcionalidade . . . . .	3
2.2.2	Importância . . . . .	4
2.2.3	Estrutura . . . . .	4
2.2.4	Utilizações . . . . .	4
2.3	Contador de 4 bits . . . . .	5
2.4	Relógio . . . . .	6
2.5	Alarme . . . . .	7
2.6	Ajustes . . . . .	9
2.6.1	Seletor display . . . . .	9
2.6.2	Seletor função . . . . .	9
2.7	Display de Cristal Líquido . . . . .	10
2.8	Gerenciador de saídas . . . . .	11
2.8.1	Controlador do LCD . . . . .	12
2.8.2	Lógica do LCD . . . . .	13
2.9	Controle remoto . . . . .	14
2.9.1	Estrutura . . . . .	14
2.9.2	Decodificação dos Comandos . . . . .	16
2.9.3	Integração . . . . .	16
2.10	Sensor de temperatura . . . . .	17
2.10.1	Estrutura . . . . .	17

## SUMÁRIO

2.10.2	Decodificação da Leitura . . . . .	18
2.10.3	Decodificação de 7 Segmentos para Bits . . . . .	20
2.10.4	Integração . . . . .	20
<b>3</b>	<b>Manual de Operação</b>	<b>22</b>
<b>4</b>	<b>Resultados</b>	<b>26</b>
<b>5</b>	<b>Discussão dos Resultados</b>	<b>27</b>
<b>6</b>	<b>Conclusão</b>	<b>28</b>
<b>7</b>	<b>Referências Bibliográficas</b>	<b>29</b>
<b>8</b>	<b>Apêndices</b>	<b>30</b>
8.1	Divisor de clock . . . . .	30
8.2	Contador de 4 bits . . . . .	31
8.3	Relógio . . . . .	32
8.4	Alarme . . . . .	35
8.5	Seletor display . . . . .	39
8.6	Seletor função . . . . .	40
8.7	Gerenciador de saídas . . . . .	41
8.8	Controlador LCD . . . . .	42
8.9	Lógica LCD . . . . .	46
8.10	Estrutura Controle Remoto . . . . .	64
8.11	Decodificador Controle Remoto . . . . .	70
8.12	Decodificador de 7 segmentos Sensor de Temperatura . . . . .	72
<b>9</b>	<b>Anexos</b>	<b>75</b>
9.1	I2C READ Sensor de Temperatura . . . . .	75
9.2	Decodificador I2C Sensor de Temperatura . . . . .	81

# 1 Introdução

Neste trabalho, foi desenvolvido um projeto de um relógio digital com alarmes utilizando apenas a linguagem de descrição de Hardware Verilog. Este projeto faz parte da disciplina de Eletrônica Digital, em que o objetivo principal é aplicar os conceitos estudados na construção de um sistema funcional que demonstre o entendimento prático dos componentes eletrônicos digitais.

O objetivo principal deste projeto foi projetar e implementar um relógio digital capaz de exibir horas, minutos e segundos em um Display de Cristal Líquido (LCD), permitindo a configuração e acionamento de três alarmes com avisos sonoros musicais, além de exibir a temperatura ambiente. O controle das funcionalidades do relógio é realizado por meio de um controle remoto.

Os objetivos específicos incluem o desenvolvimento de um contador de horas, minutos e segundos; a criação de um circuito de controle que permita a programação tanto do relógio quanto dos alarmes via controle remoto; a integração de todos os componentes em um sistema funcional capaz de acionar os alarmes nos horários programados; a adição de melodias aos alarmes; e a correta exibição das informações no LCD.

A estrutura deste relatório está organizada da seguinte forma: Introdução, apresenta o projeto e os seus objetivos; Desenvolvimento, expõe os passos seguidos para o projeto e implementação do relógio digital, incluindo o diagrama de blocos e a explicação dos códigos desenvolvidos; Manual de Operação, descreve a forma de operar o circuito gravado no FPGA; Resultados, discute o desempenho do relógio e dos alarmes, bem como os desafios enfrentados durante o desenvolvimento; Conclusão, avaliação do cumprimento dos objetivos do projeto, pontuação das limitações, apontamento das dificuldades na relação teoria versus prática e destaque da contribuição das atividades para o aprendizado da equipe; Apêndices, com a inserção dos códigos autorais desenvolvidos para o projeto; Anexos, com a inserção dos códigos não autorais utilizados no projeto.

## 2 Desenvolvimento

O desenvolvimento do projeto foi dividido em várias etapas, que serão apresentadas em tópicos neste capítulo, visando facilitar o entendimento do processo.

É importante destacar que o FPGA utilizado no projeto possui entradas e saídas invertidas, ou seja, suas entradas e saídas são ativadas no estado lógico 0 e desativadas no estado lógico 1. Essa característica impactou diretamente a configuração das saídas dos LEDs e displays, exigindo a inversão lógica dessas saídas dentro dos códigos desenvolvidos.

### 2.1 Linguagem utilizada

Para o desenvolvimento deste projeto, foi utilizada a linguagem de descrição de hardware Verilog, amplamente empregada na área de projetos digitais e síntese de circuitos integrados. Verilog é uma linguagem robusta e eficiente, projetada para descrever, simular e sintetizar sistemas de hardware em níveis que variam de comportamental a estrutural.

Uma das principais vantagens de Verilog é sua sintaxe concisa e semelhante à das linguagens de programação tradicionais, como C, o que facilita o aprendizado e a compreensão por parte dos desenvolvedores. Além disso, Verilog é extremamente flexível, permitindo descrever circuitos digitais tanto em nível de abstração mais alto, com foco em funcionalidades lógicas, quanto em nível mais baixo, detalhando as interconexões entre portas lógicas.

Entre os pontos fortes da linguagem, destacam-se:

- Modularidade: Verilog permite a criação de módulos reutilizáveis e hierárquicos, o que simplifica o desenvolvimento de sistemas complexos, como o relógio digital deste projeto.
- Suporte a simulação e síntese: A linguagem é compatível com ferramentas de simulação de hardware, permitindo testar e validar o comportamento dos circuitos antes de sua implementação física. Além disso, o código Verilog pode ser sintetizado diretamente em FPGA ou

ASIC, o que garante sua aplicabilidade em ambientes industriais.

- Controle temporal preciso: Verilog possibilita a descrição de eventos temporais com precisão, o que é essencial para sistemas que dependem de temporizações rigorosas, como contadores de tempo e acionamento de alarmes.

Esses fatores tornam Verilog uma escolha adequada para projetos de sistemas embarcados complexos e tempo-real, como o relógio digital desenvolvido neste trabalho.

## 2.2 Divisor de clock

Em sistemas digitais, especialmente aqueles implementados em FPGA ou ASIC, o clock é um sinal essencial que sincroniza todas as operações do circuito. No entanto, a frequência do clock fornecida pelo hardware muitas vezes é muito alta para determinados módulos ou operações, como contadores, temporizadores e interfaces de display. Para resolver isso, é comum utilizar um divisor de clock.

Um divisor de clock é um circuito responsável por reduzir a frequência do sinal de clock original, gerando clocks mais lentos, ajustados para a operação de certos módulos. No caso deste projeto, em que o relógio digital exibe segundos, minutos e horas, o divisor de clock é fundamental para gerar um sinal de 1 segundo a partir de um clock de alta frequência, como 50 MHz, utilizado no FPGA.

### 2.2.1 Funcionalidade

A principal função do divisor de clock é dividir a frequência do sinal de clock de entrada. Por exemplo, se o clock fornecido ao sistema é de 50 MHz (50 milhões de ciclos por segundo), e é necessário um sinal com um período de 1 segundo, o divisor de clock precisa contar 50 milhões de ciclos do clock de entrada e gerar um pulso de saída após esse tempo.

Isso garante que o contador de horas, minutos e segundos, bem como outras operações que dependem de intervalos de tempo, funcionem de maneira precisa, com base em um clock que atenda às suas necessidades temporais. Sem o divisor de clock, o sistema operaria em uma velocidade muito alta, impossibilitando o controle adequado do tempo e o acionamento dos alarmes na hora correta.

### 2.2.2 Importância

Os divisores de clock são essenciais em projetos de sistemas embarcados e digitais, pois permitem a adaptação da frequência do clock para diversos módulos e dispositivos que operam em diferentes velocidades. No caso do relógio digital deste projeto, o divisor de clock é crucial para que as operações temporais sejam sincronizadas corretamente, garantindo a exibição precisa do tempo e a programação dos alarmes.

Além disso, o uso de divisores de clock melhora a eficiência do projeto, pois evita a necessidade de operar todos os módulos com um clock de alta frequência, o que pode aumentar o consumo de energia e a complexidade do design.

### 2.2.3 Estrutura

O divisor criado, contido do Apêndice A, é configurado com dois parâmetros: "n", que define o número de bits do contador, e "Contagem", que especifica o valor limite da contagem. O código reduz a frequência do clock principal utilizando um contador (registrador) binário de "n"bits. A cada borda de subida do clock de entrada, o contador é incrementado. Quando o valor do contador atinge o limite especificado por "Contagem", o clock de saída é alternado (invertido) e o contador é reiniciado. Esse processo gera um sinal de clock com frequência reduzida na saída.

### 2.2.4 Utilizações

Foram utilizados dois divisores de clock no projeto. O primeiro gera um clock de um segundo (Figura 2.1) e, o segundo, um clock de meio segundo (Figura 2.2), suas funcionalidade serão evidenciadas nos próximos capítulos.

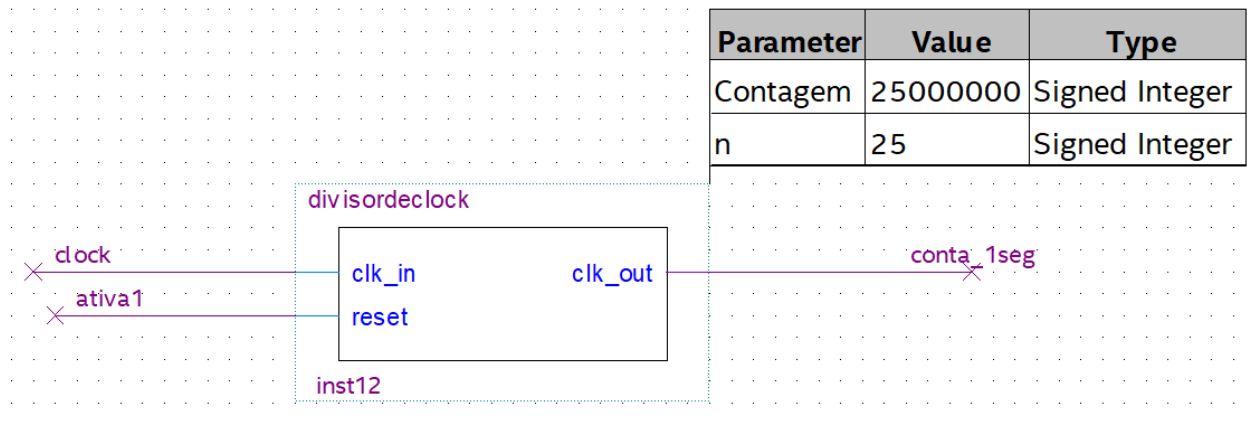


Figura 2.1: Divisor de clock: contador de um segundo.

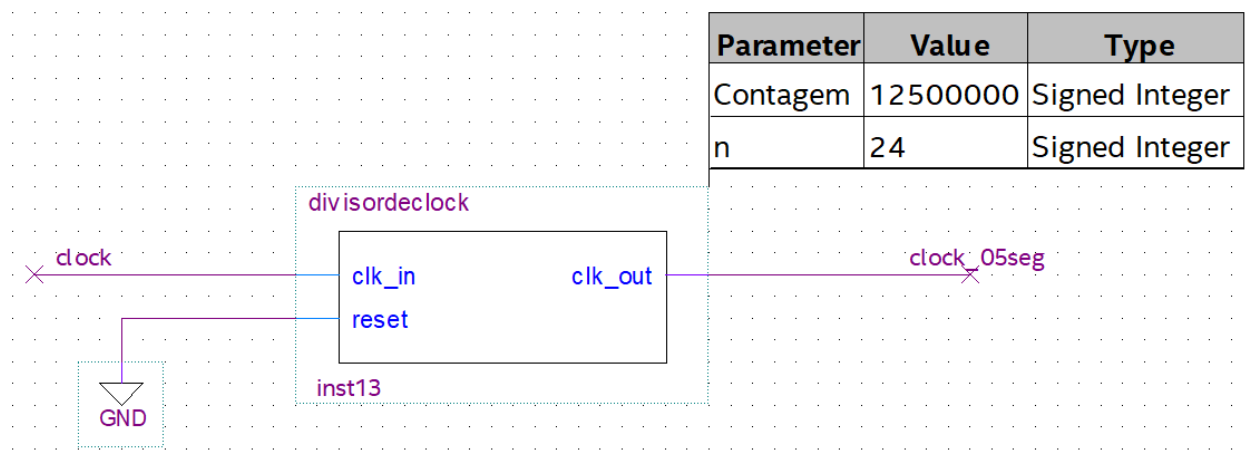


Figura 2.2: Divisor de clock: contador de meio segundo.

## 2.3 Contador de 4 bits

O módulo disponível no Apêndice B implementa um contador de 4 bits configurável que pode operar em modo crescente ou decrescente. Ele recebe como entradas o sinal de clock, um sinal de controle que define a direção da contagem (crescente ou decrescente), um sinal para ativar o reset e o valor máximo de contagem. A saída é representada por um sinal que contém os 4 bits da contagem em binário, além de um sinal de controle de reset, que é ativado quando o contador atinge seu valor máximo ou mínimo, dependendo do modo de operação.



A lógica do contador é baseada em um bloco sensível à borda de subida do clock. No modo decrescente, o contador diminui seu valor a cada ciclo de clock, e quando atinge o valor mínimo (sempre zero), ele é resetado para o valor máximo (definido na entrada). O sinal reset é ativado nesse ponto para indicar que o contador foi reinicializado. No modo crescente, o comportamento é inverso: o contador aumenta a cada ciclo de clock e, ao atingir o valor máximo, ele é resetado para o valor mínimo (zero), com o sinal de reset sendo ativado nesse momento.

Esse contador é fundamental para controlar ciclos de temporização e contagem em várias partes do sistema, como no relógio digital, onde diferentes unidades de tempo (segundos, minutos, horas) precisam de contagem precisa e controlada. A flexibilidade oferecida pelo modo crescente/decrescente e a parametrização do valor máximo tornam o contador adequado para diversas aplicações dentro do projeto.

## 2.4 Relógio

O relógio, descrito no Apêndice C, utiliza instâncias do módulo de contador de 4 bits, apresentado no capítulo anterior, para gerenciar cada unidade de tempo — segundos, minutos e horas. Esses contadores podem operar tanto em modo crescente quanto decrescente, dependendo do sinal de controle. Cada contador recebe um sinal de reset e um valor máximo, que define o momento em que o contador deve ser reinicializado e o próximo contador deve ser incrementado.

O código também recebe um seletor para o ajuste das unidades de tempo, variando entre os dígitos conforme sua ativação. Para cada unidade de tempo, o valor máximo é pré-definido: "9" para as unidades de segundos e minutos, "5" para as dezenas de segundos e minutos, "9" ou "3" para as unidades de horas e "2" para as dezenas de horas. Quando o contador atinge seu valor máximo, ele é resetado, e o contador da próxima unidade é incrementado.

A variável 'relógio-completo' é continuamente atualizada com os valores de horas, minutos e segundos, concatenando as unidades e dezenas em um único vetor de 24 bits. Isso facilita a exibição completa do horário em sistemas externos. A utilização do bloco do relógio é demonstrada na Figura 2.3.



Figura 2.3: Bloco esquemático do relógio.

## 2.5 Alarme

O código apresentado no Apêndice D implementa a lógica de um sistema de alarme digital. A entidade possui entradas para o clock, sinal de habilitação que determina o modo de contagem (crescente ou decrescente), e botões de controle. As saídas representam o tempo (segundos, minutos e horas) em formato de 4 bits.

A arquitetura utiliza seis contadores de 4 bits para representar os componentes do alarme, seguindo uma abordagem semelhante à usada no módulo do relógio. A lógica de controle monitora o estado de um seletor de ajuste, que determina qual unidade de tempo será modificada. Quando o seletor está ativo, o incremento ou decremento de cada dígito é controlado pelo clock de alteração, enquanto os demais contadores permanecem estabilizados. O seletor de display é responsável por alternar entre as unidades de tempo (segundos, minutos e horas), permitindo o ajuste específico de cada um.

Além disso, o código implementa condições específicas para resetar os contadores quando atingem o valor máximo. Por exemplo, quando a unidade das horas atinge "2" e a dezena das horas atinge "5", ocorre um *carry* para a unidade das horas, semelhante à lógica do código do relógio. Essa abordagem garante que o alarme funcione corretamente, incrementando ou decrementando as unidades de tempo conforme necessário.

A variável 'alarme-completo' é continuamente atualizada com os valores de horas, minutos e

segundos, concatenando as unidades e dezenas em um único vetor de 24 bits. Isso facilita a utilização em códigos subsequentes que processam as saídas do alarme e integram as funções de exibição e controle. A utilização destes blocos é demonstrada na Figura 2.4.

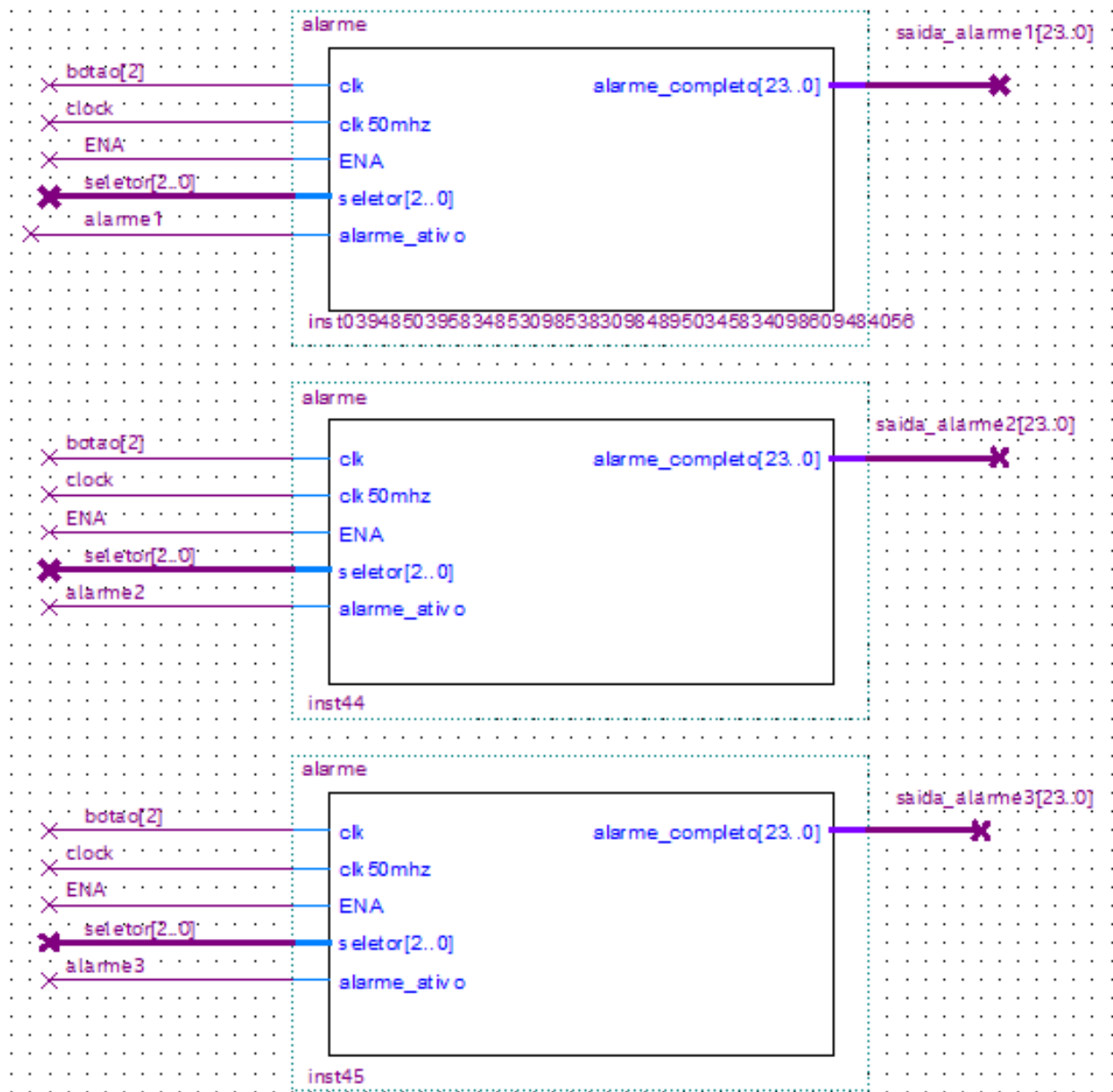


Figura 2.4: Bloco esquemático dos alarmes.

## 2.6 Ajustes

Todos os ajustes e interações com o relógio digital são feitas através de um controle remoto infravermelho, explicado posteriormente. Internamente, para ajustar as horas do relógio e dos alarmes, bem como alternar entre esses modos, é necessário implementar uma função de seleção. Para isso, foram criados dois seletores, compostos por contadores de módulo 8 e módulo 4, conforme descrito nos Apêndices E e F, respectivamente.

### 2.6.1 Seletor display

Na primeira função (Apêndice E), o chip ilustrado na Figura 2.5 permite selecionar o dígito a ser ajustado. O botão utilizado para alternar entre os dígitos é o botão 3. Como o relógio está no formato HH:MM:SS, há um total de seis dígitos, o que justifica o uso de um contador de módulo 8, permitindo a variação entre todos os dígitos, tanto no ajuste do relógio quanto no ajuste dos alarmes.

 


Figura 2.5: Seletor do dígito a ser alterado.

### 2.6.2 Seletor função

Na segunda função (Apêndice F), o chip mostrado na Figura 2.6 permite alternar entre os diferentes modos de ajuste (relógio, alarme 1, alarme 2 e alarme 3). Neste caso, o botão 4 é responsável pela mudança entre os modos.

Este seletor é utilizado em dois contextos: no código que seleciona o ajuste a ser realizado e no código de exibição do LCD, que indica o modo disponível para alteração.

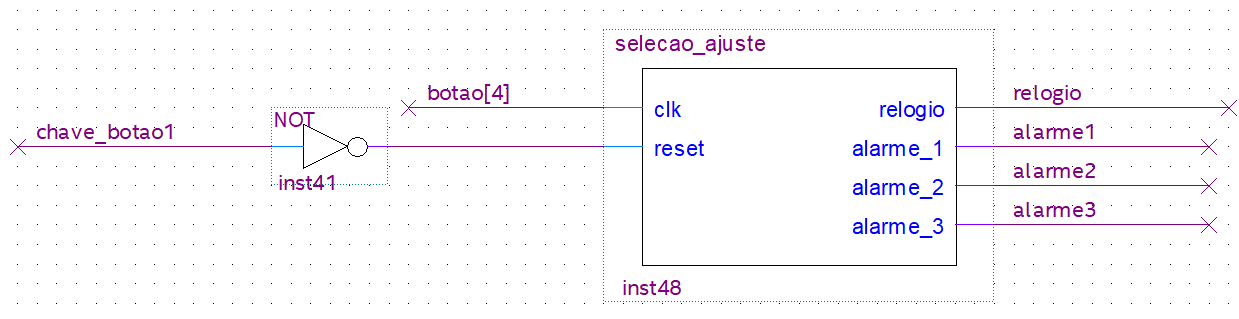


Figura 2.6: Seletor do modo a ser ajustado.

## 2.7 Display de Cristal Líquido

As interfaces do LCD (Controlador e Lógica) foram integradas em dois blocos esquemáticos, conforme ilustrado na Figura 2.7.

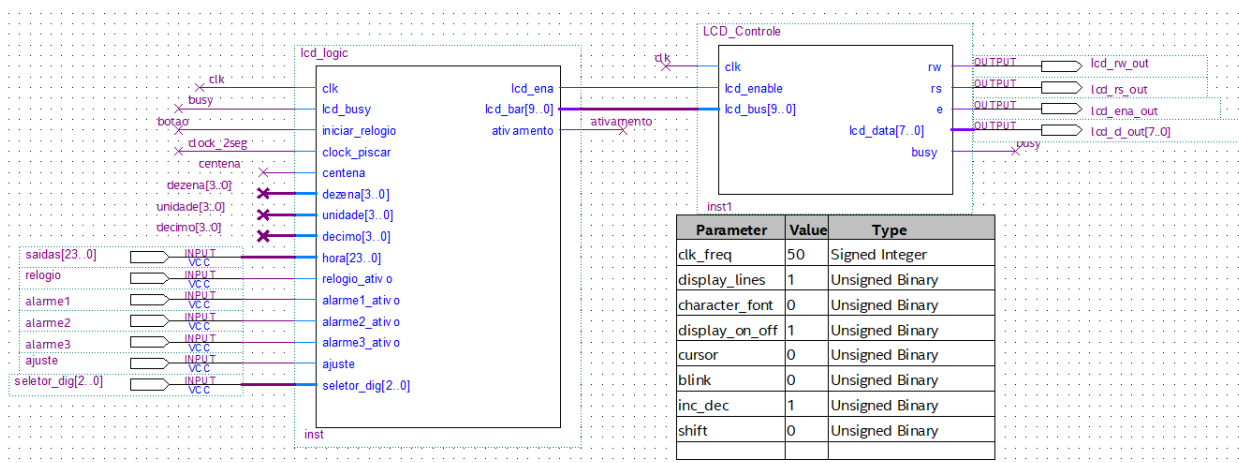


Figura 2.7: Estrutura interna do LCD.

Esses blocos, explicados a seguir, representam as duas principais aplicações do controle do display e foram inseridos no arquivo principal do projeto. A integração desses elementos no sistema completo pode ser observada na Figura 2.8.

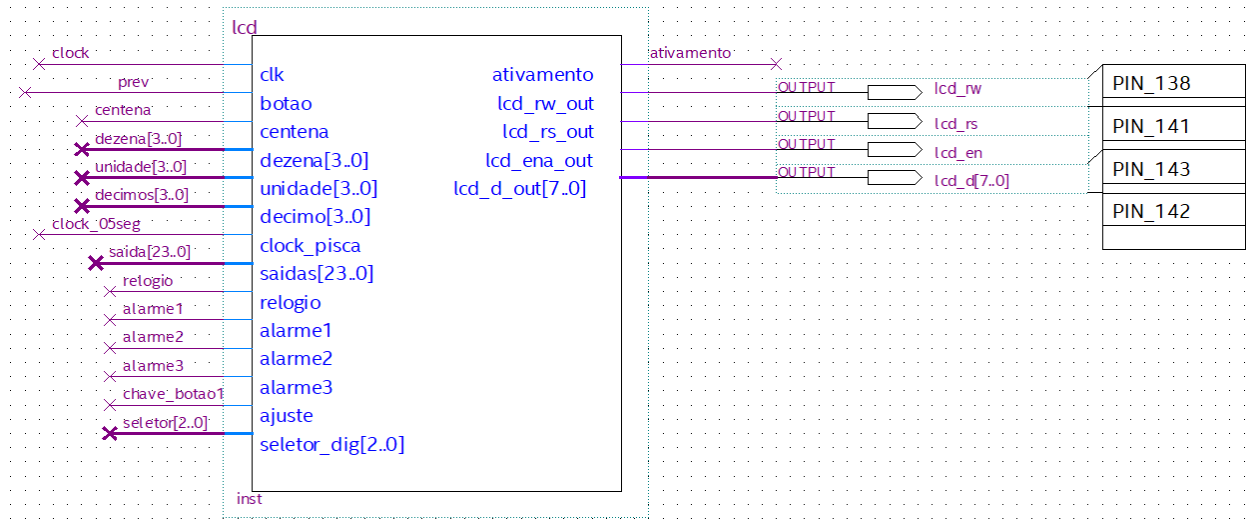


Figura 2.8: Estrutura externa do LCD.

## 2.8 Gerenciador de saídas

O módulo descrito no Apêndice G desempenha duas funções essenciais: a seleção do horário a ser exibido no sistema e a comparação dos horários do relógio com os alarmes programados.

O bloco de multiplexação permite escolher entre quatro entradas de horário: o horário atual do relógio e os horários programados para três alarmes distintos. Dependendo dos sinais de controle ("relogio", "alarme1", "alarme2", "alarme3"), o multiplexador ajusta a saída ("horario-saida"), exibindo o horário correspondente. A cada ciclo de clock, o multiplexador identifica qual sinal de controle está ativo e atualiza a saída para exibir o horário correto, alternando entre o relógio e os alarmes conforme o estado do sistema.

Além disso, o módulo também implementa um sistema de comparação, que verifica se o horário atual do relógio coincide com algum dos horários dos alarmes. A cada ciclo de clock, o horário do relógio é comparado com os três horários dos alarmes. Caso haja coincidência, o comparador correspondente é ativado: se o horário do relógio coincidir com o primeiro alarme, o 'comparador1' será ativado, enquanto os outros comparadores ('comparador2' e 'comparador3') permanecerão desativados. O mesmo processo se aplica para os alarmes 2 e 3. Dessa forma, o sistema identifica qual alarme foi acionado.

Além disso, o módulo inclui uma funcionalidade de pausa, ativada por um botão. Quando o bo-

tão de pausa é pressionado, todos os comparadores são desativados, interrompendo temporariamente a verificação dos alarmes.

Em resumo, o código garante uma seleção eficiente entre os horários do relógio e dos alarmes, além de realizar comparações precisas entre os tempos. Isso assegura o funcionamento integrado e confiável do sistema de alarmes e do relógio digital, conforme ilustrado na Figura 2.9.

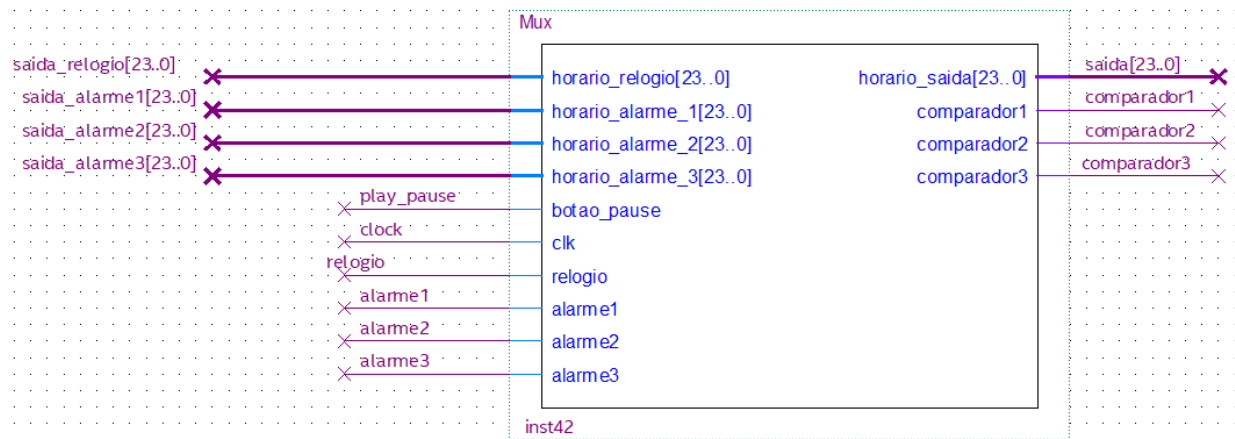


Figura 2.9: Gerenciador das saídas (multiplexador).

### 2.8.1 Controlador do LCD

O código descrito no Apêndice H é responsável por gerenciar a comunicação entre um sistema digital e um display LCD, utilizando uma máquina de estados finitos (FSM) para controlar as operações de inicialização e envio de dados/comandos. O módulo recebe parâmetros configuráveis, como a frequência do clock, o número de linhas do display, o tipo de fonte e configurações adicionais, como o estado do cursor, o modo de incremento/decremento e o comportamento de shift. Esses parâmetros tornam o controle do display LCD flexível, permitindo sua adaptação a diferentes tipos de displays.

O sinal de clock é utilizado para sincronizar todas as operações, enquanto o sinal de habilitação controla quando o LCD pode receber novos dados ou comandos. Além disso, uma entrada de dados carrega as informações que serão enviadas ao display. Os estados da máquina são os seguintes:

- **Energização:** A FSM inicia no estado de energização, em que o sistema aguarda 50 ms para garantir que o LCD esteja devidamente alimentado.

- **Inicialização:** Em seguida, entra na fase de inicialização, durante a qual diversas instruções de configuração são enviadas ao display. Essas instruções incluem a definição do modo de operação (como a escolha entre 8 bits, número de linhas e tipo de fonte), ativação do display, controle do cursor e limpeza da tela. Cada instrução possui um tempo de execução específico, garantindo que o display tenha tempo suficiente para processá-las corretamente.
- **Pronto:** Após a inicialização, o módulo entra no estado "Pronto", aguardando o sinal de habilitação para enviar dados ou comandos ao LCD. Quando habilitado, o barramento de dados é usado para determinar se o conteúdo a ser enviado é um comando ou um dado, de acordo com o bit mais significativo ('rs') e o sinal de leitura/escrita ('rw'). O dado ou comando é então carregado no barramento de dados do display e o sistema avança para o próximo estado.
- **Enviar:** No último estado, o módulo gera um pulso de habilitação, necessário para que o LCD execute o comando ou exiba os dados. Um temporizador controla precisamente o tempo de ativação e desativação desse pulso, garantindo o funcionamento adequado do display. Após a conclusão da operação, o sistema retorna ao estado "Pronto", aguardando o próximo comando ou dado.

Durante todo o processo, o sinal 'busy' é utilizado para indicar se o LCD está ocupado processando um comando ou disponível para novas instruções, assegurando o correto sincronismo entre o sistema e o display.

### 2.8.2 Lógica do LCD

O módulo descrito no Apêndice I controla a exibição de informações em um display LCD por meio de uma máquina de estados finitos (FSM) e é sincronizado com um sinal de clock. Ele é responsável por gerenciar a exibição de mensagens e valores no LCD, dependendo do estado atual do sistema e das entradas fornecidas pelo controle remoto ou botões. A lógica implementada também interage com um botão para alternar entre os estados, até que o sistema atinja o estado final, onde o relógio e a temperatura são exibidos continuamente.

A FSM possui quatro estados principais. Nos três primeiros, o LCD exibe mensagens iniciais ou informações pré-definidas. A transição entre esses estados ocorre ao pressionar um botão. No último estado, o display exibe os valores atualizados do relógio digital e da temperatura ambiente.



Para cada estado, um contador é utilizado para controlar a sequência de caracteres que será exibida no display LCD. Cada caractere é representado por seu valor ASCII, e a cada ciclo de clock, o contador incrementa, enviando o próximo caractere para o LCD, até que a mensagem esteja completamente exibida.

O módulo ativa o LCD somente quando este está pronto para receber dados, o que é indicado por ele não estar ocupado. O barramento ‘lcd-bus’ carrega os comandos e dados a serem enviados ao display, como instruções para movimentação do cursor ou para escrever textos. Essa abordagem garante que as informações sejam exibidas corretamente, com o LCD recebendo e processando os dados de forma ordenada e sincronizada.

- **Primeiro estado:** Exibe a mensagem "Eletronica"na primeira linha e "Digital"na segunda linha do LCD.
- **Segundo estado:** Exibe a mensagem "Projeto 4"na primeira linha e "Verilog"na segunda linha.
- **Terceiro estado:** Exibe a mensagem "Alunos: Alysson,"na primeira linha e "Felipe, Victo-  
ria"na segunda linha.
- **Quarto estado:** Exibe a hora atual ou os alarmes, representados pelo vetor ‘hora’, na primeira linha, e a temperatura na segunda linha.

## 2.9 Controle remoto

O módulo descrito no Apêndice J implementa o controle de um sistema digital com entrada de sinal de um controle remoto infravermelho (IR). O código utiliza um clock de 50 MHz para sincronizar as operações e controla um display BCD de 7 segmentos, exibindo o valor correspondente à tecla pressionada no controle remoto. O sistema recebe, como entradas, o sinal de reset e os dados do receptor IR, e possui saídas que controlam qual dos quatro displays BCD de 7 segmentos está ativo, além dos dados enviados para o display, representando a tecla pressionada.

### 2.9.1 Estrutura

O sistema processa 32 bits de dados recebidos do controle remoto, que incluem o endereço e o comando. A arquitetura interna utiliza registradores para armazenar esses valores, enquanto uma máquina de estados finitos (FSM) controla a recepção e o processamento dos dados.

### Sincronização dos Dados de IR

O código começa sincronizando os sinais de entrada IR para garantir a estabilidade dos dados. Três registradores são utilizados para "amortecer" o valor do IR em estágios consecutivos, permitindo a detecção confiável das bordas de subida e descida. Essas transições são capturadas pelos sinais "*irda-negedge*" e "*irda-posedge*", que indicam, respectivamente, as bordas de descida e de subida do sinal IR.

### Contagem e Temporização

Dois contadores são usados para medir a duração dos pulsos do sinal IR: um contador de 11 bits divide o clock por 1750, fornecendo uma base de tempo para a detecção dos sinais IR. Um segundo contador, de 9 bits, monitora os ciclos de alta e baixa do sinal IR.

Esses contadores permitem identificar com precisão os tempos característicos de cada pulso, como o pulso de 900  $\mu\text{s}$  (que indica o início da comunicação), o pulso de 450  $\mu\text{s}$  (usado durante a transmissão de dados), e os tempos dos sinais lógicos "1" e "0", que têm duração total de 2,25 ms e 1,125 ms, respectivamente.

### Máquina de Estados Finitos (FSM)

A FSM implementada controla o fluxo de recepção dos dados. Ela é composta por quatro estados principais:

- **Ocioso (IDLE):** Estado inicial em que o sistema aguarda uma transição no sinal IR.
- **Atraso de 900  $\mu\text{s}$ :** Estado que aguarda 900  $\mu\text{s}$  para verificar se a transição inicial do sinal IR é válida.
- **Atraso de 450  $\mu\text{s}$ :** Estado que aguarda 450  $\mu\text{s}$  para detectar o início da transmissão de dados.
- **Recepção de Dados (DATA):** Estado no qual os 32 bits de dados são recebidos do controle remoto.

A FSM monitora o sinal IR e realiza transições entre os estados com base nos tempos dos pulsos detectados e na ausência de erros. Caso algum erro seja detectado durante a transmissão dos dados, a FSM retorna ao estado inicial, reiniciando o processo de recepção.

## Recepção de Dados

Durante o estado de recepção de dados, o sistema começa a receber os 32 bits de informações enviados pelo controle remoto. A FSM interpreta se o pulso recebido representa um "0" ou um "1", com base nos tempos medidos pelos contadores. Esses dados são armazenados em um registrador, enquanto um contador de 6 bits garante que exatamente 32 bits sejam recebidos.

### 2.9.2 Decodificação dos Comandos

Com base no comando recebido do controle remoto, o código exibe o número correspondente no display de 7 segmentos. A decodificação é realizada por um bloco lógico que, ao identificar o comando, ajusta os valores de saída em "led-db", exibindo o dígito correto no display BCD. Por exemplo, o comando 8'h68 corresponde ao dígito "0", enquanto o comando 8'h30 exibe o dígito "1".

Entretanto, para que esses comandos possam ser enviados corretamente ao display de cristal líquido (LCD), é necessário um segundo decodificador, que traduz os sinais de 7 segmentos para atuarem como botões e gerarem pulsos conforme o comando. A implementação deste decodificador adicional está descrita no Apêndice K.

### 2.9.3 Integração

Os códigos apresentados neste capítulo foram integrados para que as entradas do controle remoto infravermelho possam gerar pulsos de controle para o sistema. A integração dessa solução é ilustrada na Figura 2.10.

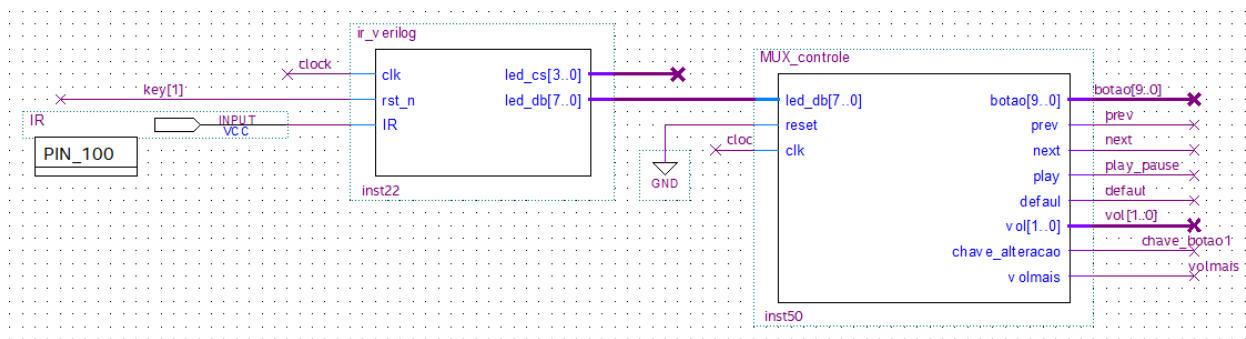


Figura 2.10: Bloco esquemático do controle remoto.

## 2.10 Sensor de temperatura

Um dos objetivos do projeto é exibir, junto às horas, a temperatura ambiente, utilizando um sensor de temperatura presente no FPGA. Para essa funcionalidade, três módulos foram utilizados, conforme descritos no Anexo A, Anexo B e Apêndice L, os quais implementam uma interface de comunicação I2C para ler dados de temperatura do sensor LM75A, decodificá-los e exibi-los no LCD.

### 2.10.1 Estrutura

O módulo descrito no Anexo A é responsável por gerar o clock do barramento I2C (SCL), controlar o barramento de dados I2C (SDA) e implementar a máquina de estados finitos (FSM) que gerencia a leitura dos dados do sensor a cada segundo. Ele recebe como entradas o clock de 50 MHz e o sinal de reset, e suas saídas incluem o clock I2C gerado para o barramento SCL e o barramento de dados SDA, usado para comunicação bidirecional com o sensor. Além disso, o módulo gera a saída de temperatura, contendo os dois bytes de leitura (MSB e LSB) obtidos do sensor LM75A.

#### Geração do Clock I2C

O primeiro bloco do código é responsável pela geração do clock para o barramento I2C. A frequência do clock é gerada por um contador que divide o clock de 50 MHz, resultando em um período de aproximadamente 4  $\mu$ s (atendendo ao mínimo de 2,5 ns exigido pelo protocolo I2C). O clock I2C é produzido em quatro fases: nível alto, borda de descida, nível baixo e borda de subida, cada uma representando uma porção do ciclo do sinal SCL.

#### Contador de Tempo para Leitura de Temperatura

Um segundo contador controla a frequência das leituras de temperatura, configurado para realizar a leitura a cada 1 segundo. O contador é incrementado a cada ciclo de clock e, ao atingir o valor limite, ativa a FSM para iniciar o processo de leitura da temperatura.

#### Máquina de Estados Finitos (FSM)

A FSM segue a sequência de comunicação padrão do protocolo I2C, conforme especificado no datasheet do sensor LM75A. Os principais estados da FSM incluem:

- **IDLE**: Estado inicial, aguardando o término do temporizador de 1 segundo para iniciar a comunicação.
- **START**: Inicia a comunicação I2C com o sensor, gerando a condição de início (START condition).
- **ADDRESS**: Envia o endereço do dispositivo I2C (neste caso, o LM75A) e o bit de leitura.
- **ACK1**: Aguarda a confirmação (ACK) do sensor.
- **READ1**: Lê o primeiro byte de dados (MSB da temperatura).
- **ACK2**: Envia uma nova confirmação ao sensor.
- **READ2**: Lê o segundo byte de dados (LSB da temperatura).
- **NACK**: Finaliza a comunicação sem enviar uma nova confirmação.
- **STOP**: Gera a condição de parada (STOP condition) para encerrar a comunicação.

### Operação de Leitura

Nos estados de leitura "READ1" e "READ2", os dados lidos do barramento I2C são armazenados em um registrador, convertendo o sinal de formato serial para paralelo à medida que os dados são recebidos. O primeiro byte corresponde ao MSB da leitura de temperatura, enquanto o segundo byte contém o LSB. Após a leitura dos dois bytes, o registrador é atribuído à saída do módulo.

### Controle do Barramento SDA

O barramento de dados SDA é controlado por um registrador e uma flag, que definem sua direção. O módulo alterna entre saída durante a transmissão de dados (quando o mestre envia dados ao escravo) e entrada durante a recepção de dados do sensor. Quando o barramento SDA não está em uso, ele é colocado em alta impedância, permitindo que o sensor controle a linha.

#### 2.10.2 Decodificação da Leitura

O módulo descrito no Anexo B implementa a decodificação dos dados de temperatura no formato BCD (0 a 125°C), exibindo-os em displays de 7 segmentos. O módulo recebe como entradas o clock, o sinal de reset e os dados de temperatura de 16 bits (MSB e LSB) fornecidos pelo sensor LM75A.

As saídas correspondem aos sinais que controlam os segmentos do display e a seleção de qual display estará ativo.

### Geração do Clock de 1kHz

O código começa gerando um clock de aproximadamente 1 kHz para alternar rapidamente entre os displays de 7 segmentos, de modo que todos pareçam ligados simultaneamente ao olho humano. Isso é feito por um contador que divide o clock de entrada até 50.000 ciclos, reiniciando então para gerar a frequência de 1 kHz. Esse clock define o tempo de atualização de cada display.

### Seleção do Display

A lógica de controle dos displays é implementada por um registrador que define qual display será ativado em cada intervalo de tempo. O barramento seleciona o display ativo, alternando rapidamente entre os quatro displays para garantir que todos mostrem suas informações de forma contínua.

### Decodificação BCD para Display de 7 Segmentos

A decodificação dos valores BCD para os displays de 7 segmentos é feita através de um decodificador que ativa os segmentos apropriados para exibir os números de 0 a 9. O ponto decimal é ativado no display 3, que exibe a unidade da temperatura, para representar a casa decimal (por exemplo, 25.5°C).

### Conversão dos Dados de Temperatura

Os dados de temperatura lidos do sensor LM75A são processados para serem exibidos em quatro dígitos nos displays de 7 segmentos. A temperatura é representada em dois bytes:

- **data[15]:** Indica o sinal da temperatura (positivo ou negativo).
- **data[14:8]:** Contém a parte inteira da temperatura.
- **data[7]:** Representa a parte decimal (0 para .0, 1 para .5).

O valor correspondente é extraído e processado para cada um dos quatro displays, exibindo a temperatura da seguinte forma:

- **Display 4:** Mostra a parte decimal (.0 ou .5).

- **Display 3:** Exibe a unidade da temperatura, baseada em `**data[14:8]**`.
- **Display 2:** Exibe a dezena da temperatura.
- **Display 1:** Exibe a centena (0 ou 1, dado que a faixa vai de 0 a 125°C).

O código ajusta corretamente os valores de exibição conforme a leitura de temperatura e a conversão BCD, garantindo a exibição precisa no display.

### 2.10.3 Decodificação de 7 Segmentos para Bits

O módulo descrito no Apêndice L converte os sinais dos displays de 7 segmentos em valores binários de 4 bits, representando cada dígito da temperatura (centena, dezena, unidade e décimos). Ele recebe como entradas o clock, os segmentos e a seleção do dígito ativo, e as saídas correspondem aos valores de 4 bits para cada posição.

#### Processo de Conversão

O módulo converte os sinais de 7 segmentos para valores binários de 4 bits, mapeando os segmentos em seus equivalentes numéricos. Dependendo do seletor, o valor convertido é armazenado em um dos quatro registradores intermediários, representando centena, dezena, unidade e décimos.

#### Atribuição das Saídas

Os valores convertidos são atribuídos às saídas correspondentes, garantindo a exibição correta da temperatura em quatro dígitos.

### 2.10.4 Integração

A integração dos três módulos permite que a leitura da temperatura seja convertida para um formato binário e manipulada no sistema, como ilustrado na Figura 2.11.

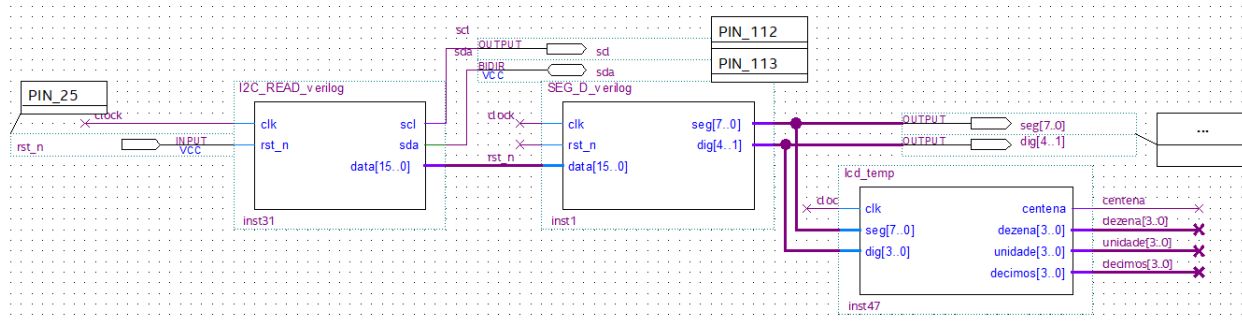


Figura 2.11: Bloco esquemático do controle remoto.



### 3 Manual de Operação

 


Figura 3.1: Identificação dos itens no FPGA.



### 1. Introdução

- Este manual descreve o funcionamento e o procedimento de ajuste do relógio digital com alarme. O dispositivo é projetado para fornecer a hora e temperatura atuais e permitir o ajuste de três alarmes programáveis. O display de cristal líquido, por onde são exibidos o relógio, a temperatura e as informações do projeto, está marcado em roxo na Figura 3.1.
- A ferramenta utilizada para operar o relógio digital é o controle remoto da Figura 3.2, cujos botões são referenciados no próprio controle.

### 2. Ligando o Circuito

- Aperte o botão vermelho (marcado em vermelho na Figura 3.1) para ligar o FPGA;
- Grave o circuito na placa;
- O relógio iniciará no modo de apresentação em que mostrará a frase "Eletronica Digital";
- Aperte o botão "Prev" para que o display varie para a segunda frase "Projeto 4 Verilog";
- Aperte o botão "Prev", novamente, para que o display varie para a terceira frase "Alunos: Alysson, Felipe, Victória";
- Aperte o botão "Prev", novamente, para que o relógio inicie a contagem; o LCD passará a apresentar o relógio digital no formato HH:MM:SS (Horas:Minutos:Segundos) e a temperatura no formato CDU.D°C (Centena Dezena Unidade . Décimo °C).

### 3. Ajustes do Relógio e Alarmes

#### (a) Entrando no Ajuste do Relógio

- Para entrar no modo de ajuste do relógio, aperte o botão 1;
- Será exibida a mensagem "Ajuste Rel" e o display correspondente ao dígito de ajuste começará a piscar;
- A alteração será feita no modo crescente, caso deseje alterar o dígito no modo decrescente, pressione o botão "Vol+";

#### (b) Alterando o Dígito

- Para alterar o dígito que está selecionado, aperte o botão 2 repetidamente até que o número desejado seja exibido no display.

#### (c) Selecionando o Dígito para Alteração

- Para mudar o dígito que está sendo ajustado, pressione o botão 3 até que o display selecione (pisque) o dígito desejado para a alteração.

(d) Entrando no Ajuste dos Alarmes

- Caso deseje entrar no modo de ajuste dos alarmes, aperte o botão 4;
- O sistema sairá do modo de ajuste do relógio e entrará no modo de ajuste do alarme 1;
- Será exibida a mensagem "Ajuste A1" e o display correspondente ao dígito de ajuste começará a piscar;
- Repita o processo de seleção e alteração do dígito de ajuste;
- Use o botão 4 para selecionar o próximo alarme até que tenha feito todos os ajustes desejados.

(e) Saindo do Ajuste

- Para sair do modo de ajuste e registrar os horários dos alarmes e relógio, aperte o botão 1;
- O horário do alarme será salvo e o display retornará a mostrar a hora atual do relógio.

4. Desligar o alarme

- Quando o alarme disparar, um sinal sonoro será emitido;
- Cada alarme terá uma frequência sonora diferente, gerando diferentes sons;
- Para desativar o alarme, pressione o botão "Play/Pause"

5. Notas Finais

- Certifique-se de seguir os passos corretamente para ajustar tanto o horário do relógio quanto os horários dos alarmes.

## 4 Resultados

O projeto resultou na criação de um relógio digital programado em Verilog e implementado em um Display de Cristal Líquido (LCD), exibindo o horário no formato HH:MM:SS. Ao ligar o sistema, o display mostra informações iniciais, como o nome da equipe desenvolvedora. Através de interações com um botão, é possível navegar por essas informações até que o relógio seja exibido, momento em que o sistema começa a contar o tempo.

O relógio desenvolvido possui uma função de ajuste de horário, ativada ao pressionar o botão 1. Nesse modo de ajuste, o usuário pode utilizar o botão 2 para alterar os valores de horas, minutos e. Baseado nas interações com o botão "volume+" o sistema incrementa os valores ou decrementa com o botão 2. Para ajudar na navegação, o display que está sendo ajustado pisca, indicando que aquela parte está selecionada.

Além do ajuste do horário, o relógio conta com três alarmes independentes. No modo de ajuste, pressionando o botão 4, o usuário pode alternar entre o ajuste de cada alarme. O botão 2 permite incrementar ou decrementar os valores do alarme, enquanto o botão 3 permite trocar entre a configuração de horas e minutos. Quando o horário do relógio coincide com o horário configurado para algum dos alarmes, um som é emitido, sendo que cada alarme possui um som distinto. Existe também um botão dedicado para silenciar o buzzer quando o alarme dispara. O display LCD informa em qual estado o relógio se encontra, seja no modo de exibição do horário ou no modo de ajuste (relógio ou alarmes).

Adicionalmente, o relógio possui uma funcionalidade que mostra a temperatura ambiente. Utilizando um sensor presente na placa FPGA, o sistema é capaz de medir a temperatura e exibi-la junto com o horário, oferecendo uma funcionalidade prática extra

## 5 Discussão dos Resultados

O desenvolvimento do relógio digital foi satisfatório e alcançou o objetivo de criar um dispositivo funcional, prático e fácil de usar. A interface com o LCD foi bem projetada, permitindo ao usuário acompanhar o estado do sistema e realizar ajustes de forma intuitiva, graças ao uso de indicadores visuais como o piscar do display.

O destaque do projeto foi a implementação dos alarmes com sons diferenciados para cada um, uma solução que agrega versatilidade e praticidade ao dispositivo. A possibilidade de ajustar até três alarmes permite que o usuário tenha mais controle sobre sua rotina diária, e o fato de existir um botão para silenciar o alarme sem complicações mostra uma preocupação com a usabilidade do sistema.

Outro aspecto interessante foi a integração do sensor de temperatura, uma função extra que pode tornar o relógio útil em ambientes onde o monitoramento da temperatura é necessário. Isso acrescenta um valor prático ao projeto, já que o relógio não se limita apenas a marcar as horas, mas também fornece informações úteis sobre o ambiente.

Por fim, o projeto alcançou os resultados esperados, oferecendo um sistema completo e funcional, que combina a exibição de tempo com a funcionalidade de alarme e monitoramento de temperatura. A integração dessas funcionalidades com uma interface simples e eficaz garante que o relógio seja útil em diversas situações cotidianas.

## 6 Conclusão

O desenvolvimento do projeto de um relógio digital com controle remoto e função de despertador, programado na linguagem de descrição de hardware Verilog, resultou em um sistema operacional que atingiu os principais objetivos propostos. As funcionalidades implementadas incluem a contagem de 24 horas, ajuste de horário, configuração de alarmes, funções de incremento e decremento para o modo de ajuste, integração com sensor de temperatura, alterações no relógio através do controle remoto e interação por meio de um display de Cristal Líquido (LCD). O sistema demonstrou alta eficiência ao empregar técnicas de multiplexação e divisores de clock, oferecendo uma interface visual clara e operações consistentes.

Apesar dos resultados alcançados, a implementação do aviso sonoro musical para os alarmes não foi concluída devido à complexidade do projeto e à limitação de tempo disponível.

Embora as limitações encontradas, o projeto atingiu seus principais objetivos, estabelecendo uma base sólida para futuras melhorias. A experiência obtida durante a implementação em Verilog ampliou o entendimento sobre sistemas embarcados e controle de hardware. Com mais tempo e conhecimento técnico, seria viável implementar as funcionalidades pendentes e aprimorar o desempenho e a usabilidade do sistema.

## 7 Referências Bibliográficas

- [1] Tocci, Ronald J., Neal S. Widmer, e Gregory L. Moss. *Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações*. 11<sup>a</sup> ed., Pearson Prentice Hall, 2007.



## 8 Apêndices

### Apêndice A Divisor de clock

```
1 module divisordeclock #(
2     parameter Contagem = 10,          // m dulo da contagem
3     parameter n = 5                   // N mero de bits do contador
4 ) (
5     input wire clk_in,
6     input wire reset,
7     output reg clk_out
8 );
9     reg [n-1:0] aux_contagem = Contagem;
10    reg [n-1:0] counter = 0;           // Contador din mico de acordo com o n mero
        de bits definido
11
        // Processo s ncrono controlado pela borda de subida do
        clock de entrada
12    always @(posedge !clk_in or posedge reset) begin
13        if (reset) begin
14            counter <= 0;               // Reset do contador
15            clk_out <= 0;               // Reset do clock de sa da
16        end else begin
17            if (counter == aux_contagem-1) begin
18                counter <= 0;           // Reinicia o contador
19                clk_out <= (~clk_out);  // Inverte o clock de sa da
20            end else begin
21                counter <= counter + 1; // Incrementa o contador
22            end
23        end
24    end
25
26 endmodule
```

## Apêndice B Contador de 4 bits

```
1 module contador4bits(  
2     input clk,                // Sinal de clock  
3     input decrescente,        // Sinal de controle (0 para contagem crescente, 1  
        para decrescente)  
4     input resetar,            // Sinal de reset  
5     input [3:0] max_value,    // Valor máximo da contagem  
6     output reg reset,         // Sinal de reset da contagem  
7     output reg [3:0] count    // Saída do contador de 4 bits  
8 );  
9  
10 // Lógica do contador  
11 always @(posedge clk or posedge resetar) begin  
12     if (resetar) begin  
13         count <= 4'b0000;    // Reseta o contador para zero  
14         reset <= 1'b0;      // Indica que houve um reset  
15     end else begin  
16         if (decrescente) begin  
17             if (count == 4'b0000) begin  
18                 count <= max_value; // Reseta para o valor máximo quando atinge o  
                    mínimo  
19                 reset <= 1'b1;  
20             end else begin  
21                 count <= count - 1; // Contagem decrescente  
22                 reset <= 1'b0;  
23             end  
24         end else begin  
25             if (count == max_value) begin  
26                 count <= 4'b0000; // Reseta para zero ao atingir o valor máximo  
27                 reset <= 1'b1;  
28             end else begin  
29                 count <= count + 1; // Contagem crescente  
30                 reset <= 1'b0;  
31             end  
32         end  
33     end  
end
```

```

34     end
35 endmodule

```

## Apêndice C Relógio

```

1 module relógio(
2     input wire clk, clk50mhz,                // Sinal de clock
3     input wire ENA,                          // Sinal de controle (0 para contagem crescente, 1 para
        decrescente)
4     input wire [3:1] botao,
5     input wire chave_alteracao,
6     input wire [2:0] seletor,
7     input wire relógio_ativo,
8     output reg [23:0] relógio_completo
9 );
10
11     // Sinais intermediários para o reset dos contadores
12 wire carry_min;
13 reg clock[6:1];
14 wire reset[6:1];
15 reg incremento = 1'b0;
16 wire [23:0] relógio_parcial;
17 wire [3:0] seg_unidade, seg_dezena, min_unidade, min_dezena, hora_unidade,
        hora_dezena;    // Dezena das horas (0-2)
18 assign relógio_parcial = {hora_dezena[3:0], hora_unidade[3:0], min_dezena[3:0],
        min_unidade[3:0], seg_dezena[3:0], seg_unidade[3:0]};
19
20
21
22     // Contador de unidades dos segundos (0-9)
23 contador4bits contador_seg_unidade (
24     .clk(clock[1]),
25     .decrescente(ENA),
26     .resetar(1'b0), // condi o para resetar caso necess rio
27     .max_value(4'd9),    // Valor m ximo para unidades dos segundos
28     .reset(reset[1]),
29     .count(seg_unidade)
30 );

```

```

31
32     // Contador de dezenas dos segundos (0-5)
33 contador4bits contador_seg_dezena (
34     .clk(clock[2]),
35     .decrecente(ENA),
36     .resetar(1'b0), // condi o para resetar caso necess rio
37     .max_value(4'd5),          // Valor m ximo para dezenas dos segundos
38     .reset(reset[2]),
39     .count(seg_dezena)
40 );
41
42
43     // Contador de unidades dos minutos (0-9)
44 contador4bits contador_min_unidade (
45     .clk(clock[3]),
46     .decrecente(ENA),
47     .resetar(1'b0), // condi o para resetar caso necess rio
48     .max_value(4'd9),          // Valor m ximo para unidades dos minutos
49     .reset(reset[3]),
50     .count(min_unidade)
51 );
52
53     // Contador de dezenas dos minutos (0-5)
54 contador4bits contador_min_dezena (
55     .clk(clock[4]),
56     .decrecente(ENA),
57     .resetar(1'b0), // condi o para resetar caso necess rio
58     .max_value(4'd5),          // Valor m ximo para dezenas dos minutos
59     .reset(reset[4]),
60     .count(min_dezena)
61 );
62
63 assign carry_min = ((relogio_completo[23:20] == 4'd2) && (relogio_completo[19:16]
64     >= 4'd4)) ; // Carry para horas
65
66     // Contador de unidades das horas (0-9) ou (0-3)
67 contador4bits contador_hora_unidade (
68     .clk(clock[5]),
69     .decrecente(ENA),

```

```
69 .resetar(carry_min), //condi o para resetar caso necess rio
70 .max_value(4'd9), // Valor m ximo para unidades das horas
71 .reset(reset[5]),
72 .count(hora_unidade)
73 );
74
75 // Contador de dezenas das horas (0-2)
76 contador4bits contador_hora_dezena (
77 .clk(clock[6]),
78 .decrecente(ENA),
79 .resetar(carry_min), //condi o para resetar caso necess rio
80 .max_value(4'd2), // Valor m ximo para dezenas das horas
81 .reset(reset[6]),
82 .count(hora_dezena)
83 );
84
85
86 always @(posedge clk50mhz or posedge seletor)
87 begin
88     relogio_completo <= relogio_parcial;
89
90
91     case (chave_alteracao)
92     0:
93         begin
94             clock[1] <= clk;
95             clock[2] <= reset[1];
96             clock[3] <= reset[2];
97             clock[4] <= reset[3];
98             clock[5] <= reset[4];
99             clock[6] <= reset[5];
100         end
101     1:
102         begin
103             if (relogio_ativo) begin
104                 incremento <= botao[2]; //define o incremento como o bot o 2
105             end
106             else begin
107                 incremento <= 1'b0;
```

```

108     end
109     case (seletor)
110
111         3'd0: begin    clock[1] <= incremento; clock[2] <= 1'b0; clock[3] <= 1'b0;
112                     clock[4] <= 1'b0; clock[5] <= 1'b0; clock[6] <= 1'b0; end
113
114         3'd1: begin    clock[1] <= 1'b0; clock[2] <= incremento; clock[3] <= 1'b0;
115                     clock[4] <= 1'b0; clock[5] <= 1'b0; clock[6] <= 1'b0; end
116
117         3'd2: begin    clock[1] <= 1'b0; clock[2] <= 1'b0; clock[3] <= incremento;
118                     clock[4] <= 1'b0; clock[5] <= 1'b0; clock[6] <= 1'b0; end
119
120         3'd3: begin    clock[1] <= 1'b0; clock[2] <= 1'b0; clock[3] <= 1'b0; clock
121                     [4] <= incremento; clock[5] <= 1'b0; clock[6] <= 1'b0; end
122
123         3'd4: begin    clock[1] <= 1'b0; clock[2] <= 1'b0; clock[3] <= 1'b0; clock
124                     [4] <= 1'b0; clock[5] <= incremento; clock[6] <= 1'b0; end
125
126         3'd5: begin    clock[1] <= 1'b0; clock[2] <= 1'b0; clock[3] <= 1'b0; clock
127                     [4] <= 1'b0; clock[5] <= 1'b0; clock[6] <= incremento; end
128
129         default: begin clock[1] <= 1'b0; clock[2] <= 1'b0; clock[3] <= 1'b0; clock
130                     [4] <= 1'b0; clock[5] <= 1'b0; clock[6] <= 1'b0; end
131
132     endcase
133
134     end
135
136     endcase
137
138 end
139
140 endmodule

```

## Apêndice D Alarme

```

1 module alarme(
2     input wire clk, clk50mhz,                // Sinal de clock

```

```

3   input wire ENA,           // Sinal de controle (0 para contagem crescente, 1 para
                                decrescente)
4   input wire[2:0] seletor,
5   input alarme_ativo,
6   output reg [23:0] alarme_completo
7 );
8
9   // Sinais intermediários para o reset dos contadores
10  wire carry_min;
11  reg clock[6:1];
12  wire reset[6:1];
13  reg incremento;
14  wire [23:0] alarme_parcial;
15  wire [3:0] seg_unidade, seg_dezena, min_unidade, min_dezena, hora_unidade,
                                hora_dezena; // Dezena das horas (0-2)
16  assign alarme_parcial = {hora_dezena[3:0], hora_unidade[3:0], min_dezena[3:0],
                                min_unidade[3:0], seg_dezena[3:0], seg_unidade[3:0]};
17
18
19
20  // Contador de unidades dos segundos (0-9)
21  contador4bits contador_seg_unidade (
22    .clk(clock[1]),
23    .decrescente(ENA),
24    .resetar(1'b0), // condi o para resetar caso necess rio
25    .max_value(4'd9), // Valor m ximo para unidades dos segundos
26    .reset(reset[1]),
27    .count(seg_unidade)
28  );
29
30  // Contador de dezenas dos segundos (0-5)
31  contador4bits contador_seg_dezena (
32    .clk(clock[2]),
33    .decrescente(ENA),
34    .resetar(1'b0), // condi o para resetar caso necess rio
35    .max_value(4'd5), // Valor m ximo para dezenas dos segundos
36    .reset(reset[2]),
37    .count(seg_dezena)
38  );

```

```

39
40
41     // Contador de unidades dos minutos (0-9)
42 contador4bits contador_min_unidade (
43     .clk(clock[3]),
44     .decrecente(ENA),
45     .resetar(1'b0), // condi    o para resetar caso necess rio
46     .max_value(4'd9),          // Valor m ximo para unidades dos minutos
47     .reset(reset[3]),
48     .count(min_unidade)
49 );
50
51     // Contador de dezenas dos minutos (0-5)
52 contador4bits contador_min_dezena (
53     .clk(clock[4]),
54     .decrecente(ENA),
55     .resetar(1'b0), // condi    o para resetar caso necess rio
56     .max_value(4'd5),          // Valor m ximo para dezenas dos minutos
57     .reset(reset[4]),
58     .count(min_dezena)
59 );
60
61 assign carry_min = (hora_dezena == 4'd2 && hora_unidade <= 4'd5); // Carry para
    horas
62
63     // Contador de unidades das horas (0-9) ou (0-3)
64 contador4bits contador_hora_unidade (
65     .clk(clock[5]),
66     .decrecente(ENA),
67     .resetar(carry_min), // condi    o para resetar caso necess rio
68     .max_value(4'd9),          // Valor m ximo para unidades das horas
69     .reset(reset[5]),
70     .count(hora_unidade)
71 );
72
73     // Contador de dezenas das horas (0-2)
74 contador4bits contador_hora_dezena (
75     .clk(clock[6]),
76     .decrecente(ENA),

```



```
77 .resetar(1'b0), // condi o para resetar caso necess rio
78 .max_value(4'd2), // Valor m ximo para dezenas das horas
79 .reset(reset[6]),
80 .count(hora_dezena)
81 );
82
83
84 always @(posedge clk50mhz or posedge seletor)
85 begin
86     alarme_completo <= alarme_parcial;
87     case (alarme_ativo)
88     0:
89         begin
90             clock[1] <= 1'd0;
91             clock[2] <= 1'd0;
92             clock[3] <= 1'd0;
93             clock[4] <= 1'd0;
94             clock[5] <= 1'd0;
95             clock[6] <= 1'd0;
96         end
97     1:
98         begin
99             incremento <= clk; //define o incremento como o bot o 2
100
101         case (seletor)
102
103             3'd0: begin clock[1] <= incremento;clock[2] <= 1'b0;clock[3] <= 1'b0;
104                     clock[4] <= 1'b0;clock[5] <= 1'b0;clock[6] <= 1'b0; end
105
106             3'd1: begin clock[1] <= 1'b0;clock[2] <= incremento;clock[3] <= 1'b0;
107                     clock[4] <= 1'b0;clock[5] <= 1'b0;clock[6] <= 1'b0; end
108
109             3'd2: begin clock[1] <= 1'b0;clock[2] <= 1'b0;clock[3] <= incremento;
110                     clock[4] <= 1'b0;clock[5] <= 1'b0;clock[6] <= 1'b0; end
111
112             3'd3: begin clock[1] <= 1'b0;clock[2] <= 1'b0;clock[3] <= 1'b0;clock[4]
113                     <= incremento;clock[5] <= 1'b0;clock[6] <= 1'b0; end
```

```
111      3'd4: begin      clock[1] <= 1'b0;clock[2] <= 1'b0;clock[3] <= 1'b0;clock[4]
      <= 1'b0;clock[5] <= incremento;clock[6] <= 1'b0; end
112
113      3'd5: begin      clock[1] <= 1'b0;clock[2] <= 1'b0;clock[3] <= 1'b0;clock[4]
      <= 1'b0;clock[5] <= 1'b0;clock[6] <= incremento; end
114
115      default: begin clock[1] <= 1'b0;clock[2] <= 1'b0;clock[3] <= 1'b0;clock[4]
      <= 1'b0;clock[5] <= 1'b0;clock[6] <= 1'b0; end
116
117      endcase
118
119      end
120  endcase
121 end
122
123
124 endmodule
```

## Apêndice E Seletor display

```
1 module selecao_display (
2     input clk,                // Sinal de clock
3     input reset,              // Sinal de reset
4     output reg [2:0] count    // contador 3 bits
5
6 );
7
8
9     // Lógica do contador com reset assíncrono
10 always @(posedge clk or posedge reset)
11 begin
12     if (reset)
13         count <= 3'b000;
14     else if (count == 3'd5)
15         count <= 3'b000;
16     else
17         count <= count + 1; // Incremento da contagem
18 end
```

```
19
20
21
22 endmodule
```

## Apêndice F Seletores função

```
1 module selecao_ajuste (
2     input clk,                // Sinal de clock
3     input reset,              // Sinal de reset
4     output reg relógio,
5     output reg alarme_1,
6     output reg alarme_2,
7     output reg alarme_3
8 );
9     reg [1:0] count;
10
11     // Lógica do contador com reset assíncrono
12     always @(posedge clk or posedge reset) begin
13         if (reset)
14             count <= 2'd0;
15         else if (count == 2'd3)
16             count <= 2'd0;
17         else
18             count <= count + 1; // Incremento da contagem
19     end
20
21     // Seleção das saídas com base no valor do contador
22     always @(*) begin
23         case (count)
24             2'd0 : begin relógio = 1'b1; alarme_1 = 1'b0; alarme_2 = 1'b0; alarme_3 =
25                     1'b0;
26             end
27             2'd1 : begin relógio = 1'b0; alarme_1 = 1'b1; alarme_2 = 1'b0; alarme_3 =
28                     1'b0;
29             end
30             2'd2 : begin relógio = 1'b0; alarme_1 = 1'b0; alarme_2 = 1'b1; alarme_3 =
31                     1'b0;
```

```

29     end
30     2'd3 : begin relógio = 1'b0; alarme_1 = 1'b0; alarme_2 = 1'b0; alarme_3 =
           1'b1;
31     end
32     default: begin relógio = 1'b0; alarme_1 = 1'b0; alarme_2 = 1'b0; alarme_3
           = 1'b0;
33     end
34     endcase
35 end
36 endmodule

```

## Apêndice G Gerenciador de saídas

```

1 module Mux (
2     input wire [23:0] horario_relogio,
3     input wire [23:0] horario_alarme_1,
4     input wire [23:0] horario_alarme_2,
5     input wire [23:0] horario_alarme_3,
6     input wire botao_pause,
7     output reg [23:0] horario_saida,
8     output reg comparador1,
9     output reg comparador2,
10    output reg comparador3,
11    input wire clk,
12    input wire relógio,
13    input wire alarme1,
14    input wire alarme2,
15    input wire alarme3
16 );
17
18 // Multiplexador
19 always @(posedge clk) begin
20     if (relógio)
21         horario_saida <= horario_relogio;
22     else if (alarme1)
23         horario_saida <= horario_alarme_1;
24     else if (alarme2)
25         horario_saida <= horario_alarme_2;

```

```

26     else if (alarme3)
27         horario_saida <= horario_alarme_3;
28 end
29
30 // Sistema de compara o
31 always @* begin
32     // Reset das sa das do comparador no in cio do bloco para evitar valores
        indesejados
33     // Verifica a condi o do bot o pause primeiro
34     if (botao_pause) begin
35         comparador1 <= 1'b0;
36         comparador2 <= 1'b0;
37         comparador3 <= 1'b0;
38     end
39     else if (horario_relogio == horario_alarme_1) begin
40         comparador1 <= 1'b1;
41     end
42     else if (horario_relogio == horario_alarme_2) begin
43         comparador2 <= 1'b1;
44     end
45     else if (horario_relogio == horario_alarme_3) begin
46         comparador3 <= 1'b1;
47     end
48 end
49
50 endmodule

```

## Apêndice H Controlador LCD

```

1 module LCD_Control
2
3 //Par metros
4 #(
5     parameter clk_freq      = 50,    //clock principal em MHz
6     parameter display_lines = 1'b1,   //n mero de linhas do display (0 = uma linha
        , 1 = duas linhas)
7     parameter character_font = 1'b0,   //fonte (0 = 5x8 pontos, 1 = 5x10 pontos)
8     parameter display_on_off = 1'b1,   //display on/off (0 = off, 1 = on)

```

```

9   parameter cursor          = 1'b0,    //cursor on/off (0 = off, 1 = on)
10  parameter blink           = 1'b0,    //blink on/off (0 = off, 1 = on)
11  parameter inc_dec         = 1'b1,    //incremento/decremento (0 = decremento, 1 =
      incremento)
12  parameter shift           = 1'b0     //shift on/off (0 = off, 1 = on)
13 )
14
15 (
16   input clk, lcd_enable,
17   input [9:0] lcd_bus,
18
19   output reg rw, rs, e,
20   output reg [7:0] lcd_data,
21   output reg busy = 1'b1
22 );
23
24 //declara o de estados da fsm
25 reg [1:0] estado = 2'd0;
26
27 always@(posedge clk) begin
28     //estado <= 2'd0; //ENERGIZACAO(0)
29
30     reg [31:0] clk_count = 1'b0; //contador para temporiza o de eventos
31
32     case(estado)
33     //Espera 50ms para garantir a energiza o do LCD
34     0 : begin
35         busy <= 1'b1;                                //Quando for ENERGIZA 0
36         if(clk_count < (50000 * clk_freq)) begin //Espera 50ms
37             clk_count = clk_count + 1;
38             estado <= 2'd0;                            //Enquanto estiver ocupado,
                 permane o na energiza o
39         end
40     else begin                                //Energiza o Completa
41         clk_count = 0;
42         rs <= 1'b0;                            //opera o de instru o
43         rw <= 1'b0;                            //0pera o de escrita
44         lcd_data <= 8'b00110000;                //8-bits 1L*16 5*8 function_set
45         estado <= 2'd1;                            //INICIALIZA O(1)

```

```

46     end
47 end
48 //sequencia de inicializa o do display LCD
49 1 : begin//INICIALIZA O(1)
50     busy <= 1'b1;                                //lcd ocupado
51     clk_count = clk_count + 1;                    //function set
52     if(clk_count < (10 * clk_freq)) begin
53         lcd_data <= {4'b0011, display_lines, character_font, 2'b00};
54         e <= 1'b1;                                //habilita o LCD (executa o
            comando)
55         estado <= 2'd1;
56     end
57     else if(clk_count < (60 * clk_freq)) begin    //espera 50 us
58         lcd_data <= 8'b00000000;                //nenhuma nova instru o ,
            apenas aguarda
59         e <= 1'b0;                                //desabilita o LCD
60         estado <= 2'd1;
61     end
62     else if(clk_count < (70 * clk_freq)) begin    //display on/off control
63         lcd_data <= {5'b00001, display_on_off, cursor, blink};
64         e <= 1'b1;                                //habilita o LCD (executa o
            comando)
65         estado <= 2'd1;
66     end
67     else if(clk_count < (120 * clk_freq)) begin   //espera 50 us
68         lcd_data <= 8'b00000000;
69         e <= 1'b0;
70         estado <= 2'd1;
71     end
72     else if(clk_count < (130 * clk_freq)) begin   //display clear
73         lcd_data <= 8'b00000001;
74         e <= 1'b1;                                //habilita o LCD (executa o
            comando)
75         estado <= 2'd1;
76     end
77     else if(clk_count < (2130 * clk_freq)) begin //wait 2 ms
78         lcd_data <= 8'b00000000;
79         e <= 1'b0;
80         estado <= 2'd1;

```

```

81     end
82     else if(clk_count < (2140 * clk_freq)) begin //entry mode set
83         lcd_data <= {6'b000001, inc_dec, shift};
84         e <= 1'b1; //habilita o LCD (executa o
            comando)
85         estado <= 2'd1;
86     end
87     else if(clk_count < (2200 * clk_freq)) begin //wait 60 us
88         lcd_data <= 8'b00000000;
89         e <= 1'b0;
90         estado <= 2'd1;
91     end
92     else begin //initialization complete
93         clk_count = 0;
94         busy <= 1'b0;
95         estado <= 2'd2; //PRONTO(2)
96     end
97 end
98 2 :begin//PRONTO
99     if (lcd_enable) begin
100         busy <= 1'b1;
101         rs <= lcd_bus[9];
102         rw <= lcd_bus[8];
103         lcd_data <= lcd_bus; //vamo verrrr
104         clk_count = 0;
105         estado <= 2'd3;
106     end
107     else begin
108         busy <= 1'b0;
109         rs <= 1'b0;
110         rw <= 1'b0;
111         lcd_data <= 8'b00000000; //0 mesmo que uma instru o
            de fazer nada
112         clk_count = 0;
113         estado <= 2'd2;
114     end
115 end
116 3 :begin//ENVIAR
117     busy <= 1'b1;

```



```

118     if (clk_count < (50 * clk_freq)) begin           //espera 50 us
119         if (clk_count < clk_freq) begin             //enable negativo
120             e <= 1'b0;                               //desabilita o LCD
121         end
122         else if (clk_count < (14 * clk_freq)) begin //enable positivo em metade
123             do ciclo (25us)
124                 e <= 1'b1;                             //habilita o LCD (executa o
125                     comando)
126             end
127         else if (clk_count < (27 * clk_freq)) begin //enable negativo na outra
128             metade do ciclo (25us)
129             e <= 2'b0;                               //desabilita o LCD
130         end
131         else begin
132             clk_count = 0;
133             estado <= 2'd2;
134         end
135     end
136 endcase
137 end
138 endmodule

```

## Apêndice I Lógica LCD

```

1 module lcd_logic
2 (
3     input wire clk, lcd_busy, iniciar_relogio, clock_piscar, // clock 50MHZ, VERIFICA
4         SE LCD DISPON VEL, BOT 0 PARA INICIAR RELOGIO, CLOCK_2SEG
5     input centena,
6     input [3:0]dezena,
7     input [3:0]unidade,
8     input [3:0]decimo,
9     input [23:0]hora, //vetor de horas e alarmes
10    input relógio_ativo,
11    input alarme1_ativo,

```

```
11  input alarme2_ativo,
12  input alarme3_ativo,
13  input ajuste,
14  input [2:0] seletor_dig,
15  output lcd_ena,
16  output [9:0] lcd_bar,
17  output ativamento
18 );
19
20 reg [1:0] estado = 2'b00;
21 reg [1:0] seletor = 2'b00;
22 reg aux = 1'b1;
23 reg lcd_enable;
24 reg [9:0] lcd_bus;
25
26 assign lcd_ena = lcd_enable;
27 assign lcd_bar = lcd_bus;
28 assign ativamento = aux;
29
30
31 always @(posedge iniciar_relogio) begin
32
33     case (seletor)
34         0: seletor <= 2'b01;
35         1: seletor <= 2'b10;
36         2: seletor <= 2'b11;
37         3: seletor <= 2'b11;
38     endcase
39
40 end
41
42 always @(posedge clk)
43 begin
44
45     reg [5:0] char = 6'd0; //em caso de erro, usar o assign.
46
47
48     if(seletor == 2'b00) begin //Seleciona qual frase estar mostrando no lcd
        referente a determinada musica.
```

```

49     estado <= 2'b00;
50 end
51 else if(seletor == 2'b01) begin
52     estado <= 2'b01;
53 end
54 else if(seletor == 2'b10) begin
55     estado <= 2'b10;
56 end
57 else if(seletor == 2'b11) begin
58     estado <= 2'b11;
59     aux <= 1'b0;
60 end
61
62 case(estado)
63     2'b00: begin
64         if((!lcd_busy) & (!lcd_enable)) begin
65             lcd_enable <= 1'b1; //Habilita o LCD
66             if(char < 34) begin
67                 char = char + 1; //Incrementa o estado
68             end
69             else begin
70                 char = 0;
71             end
72             case (char)
73                 0 : lcd_bus <= {2'b00, 8'b10000000}; //inst. linha 1
74                 1 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
75                 2 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
76                 3 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
77                 4 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000101}; //E
78                 5 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101100}; //l
79                 6 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100101}; //e
80                 7 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110100}; //t
81                 8 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110010}; //r
82                 9 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101111}; //o
83                 10 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101110}; //n
84                 11 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101001}; //i
85                 12 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100011}; //c
86                 13 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100001}; //a
87                 14 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o

```

```

88      15 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
89      16 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
90      17 : lcd_bus <= {2'b00, 8'b11000000}; //inst. linha 2
91      18 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
92      19 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
93      20 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
94      21 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
95      22 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000100}; //D
96      23 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101001}; //i
97      24 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100111}; //g
98      25 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101001}; //i
99      26 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110100}; //t
100     27 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100001}; //a
101     28 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101100}; //l
102     29 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
103     30 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
104     31 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
105     32 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
106     33 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
107     default: lcd_enable <= 1'b0; //desabilita o LCD
108     endcase
109 end
110 else
111 begin
112     lcd_enable <= 1'b0; //desabilita o LCD
113 end
114 end //end do estado 1 estado
115
116 2'b01: begin
117     if((!lcd_busy) & (!lcd_enable)) begin
118         lcd_enable <= 1'b1; //Habilita o LCD
119         if(char < 34) begin
120             char = char + 1; //Incrementa o estado
121         end
122     else begin
123         char = 0;
124     end
125     case (char)
126         0 : lcd_bus <= {2'b00, 8'b10000000}; //inst. linha 1

```

```

127      1 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
128      2 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
129      3 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
130      4 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01010000}; //P
131      5 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110010}; //r
132      6 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101111}; //o
133      7 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101010}; //j
134      8 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100101}; //e
135      9 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110100}; //t
136     10 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101111}; //o
137     11 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
138     12 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00110100}; //4
139     13 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
140     14 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
141     15 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
142     16 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
143
144     17 : lcd_bus <= {2'b00, 8'b11000000}; //inst. linha 2
145     18 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
146     19 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
147     20 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
148     21 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
149     22 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01010110}; //V
150     23 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100101}; //e
151     24 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110010}; //r
152     25 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101001}; //i
153     26 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101100}; //l
154     27 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101111}; //o
155     28 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100111}; //g
156     29 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
157     30 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
158     31 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
159     32 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
160     33 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
161     default: lcd_enable <= 1'b0; //desabilita o LCD
162   endcase
163 end
164 else
165 begin

```

```

166     lcd_enable <= 1'b0; //desabilita o LCD
167     end
168 end //end do estado 2 estado
169
170 2'b10: begin
171     if((!lcd_busy) & (!lcd_enable)) begin
172         lcd_enable <= 1'b1; //Habilita o LCD
173         if(char < 34) begin
174             char = char + 1; //Incrementa o estado
175         end
176     else begin
177         char = 0;
178     end
179     case (char)
180         0 : lcd_bus <= {2'b00, 8'b10000000}; //inst. linha 1
181         1 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000001}; //A
182         2 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101100}; //l
183         3 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110101}; //u
184         4 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101110}; //n
185         5 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101111}; //o
186         6 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110011}; //s
187         7 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00111010}; //:
188         8 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
189         9 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000001}; //A
190         10 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101100}; //l
191         11 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01111001}; //y
192         12 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110011}; //s
193         13 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110011}; //s
194         14 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101111}; //o
195         15 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101110}; //n
196         16 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00101100}; //,
197
198         17 : lcd_bus <= {2'b00, 8'b11000000}; //inst. linha 2
199         18 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000110}; //F
200         19 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100101}; //e
201         20 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101100}; //l
202         21 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101001}; //i
203         22 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110000}; //p
204         23 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100101}; //e

```

```

205      24 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00101100}; //,
206      25 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
207      26 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01010110}; //V
208      27 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101001}; //i
209      28 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100011}; //c
210      29 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110100}; //t
211      30 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101111}; //o
212      31 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110010}; //r
213      32 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101001}; //i
214      33 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100001}; //a
215      default : lcd_enable <= 1'b0; //desabilita o LCD
216  endcase
217 end
218 else begin
219     lcd_enable <= 1'b0; //desabilita o LCD
220 end
221 end //end do estado 3 estado
222
223
224 2'b11: begin
225     if((!lcd_busy) & (!lcd_enable)) begin
226         lcd_enable <= 1'b1; //Habilita o LCD
227         if(char < 34) begin
228             char = char + 1; //Incrementa o estado
229         end
230     else begin
231         char = 0;
232     end
233     if (ajuste==0 & relógio_ativo==1) begin // frase rel gio
234         case (char)
235             0 : lcd_bus <= {2'b00, 8'b10000000}; //inst. linha 1
236             1 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01010010}; //R
237             2 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100101}; //e
238             3 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101100}; //l
239             4 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101111}; //o
240             5 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100111}; //g
241             6 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101001}; //i
242             7 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101111}; //o
243             8 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o

```

```

244      9 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
245     10 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01010100}; //T
246     11 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100101}; //e
247     12 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101101}; //m
248     13 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110000}; //p
249     14 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
250     15 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
251     16 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
252
253     17 : lcd_bus <= {2'b00, 8'b11000000}; //inst. linha 2
254     18 :                                     //H
255         begin
256             if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd5))
257                 begin
258                     lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
259                 end
260             else begin
261                 lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[23:20]};
262             end
263         end
264     19 :
265         begin                                     //H
266             if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd4))
267                 begin
268                     lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
269                 end
270             else begin
271                 lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[19:16]};
272             end
273         end
274     20 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00111010};           //:
275     21 :
276         begin                                     //M
277             if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd3))
278                 begin
279                     lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
280                 end
281             else begin
282                 lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[15:12]};

```



```

283         end
284     end
285 22 :
286     begin                                //M
287         if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd2))
288             begin
289                 lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
290             end
291         else begin
292             lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[11:8]};
293         end
294     end
295 23 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00111010};        //:
296 24 :
297     begin                                //S
298         if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd1))
299             begin
300                 lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
301             end
302         else begin
303             lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[7:4]};
304         end
305     end                                //S
306 25 :
307     begin                                //S
308         if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd0))
309             begin
310                 lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
311             end
312         else begin
313             lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[3:0]};
314         end
315     end
316 26 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};        //Espa o
317 27 : lcd_bus <= {2'b10, 7'b0011000, centena}; //Centena
318 28 : lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, dezena[3:0]}; //Dezena
319 29 : lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, unidade[3:0]}; //Unidade
320 30 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00101110};        //.
321 31 : lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, decimo[3:0]}; //Decimo

```

```

322         32 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b11011111};          //
323         33 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000011};          //C
324     endcase
325 end
326 else if (ajuste==1 & relógio_ativo==1) begin           // frase ajuste alarme 1
327     case (char)
328         0 : lcd_bus <= {2'b00, 8'b10000000}; //inst. linha 1
329         1 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000001}; //A
330         2 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101010}; //j
331         3 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110101}; //u
332         4 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110011}; //s
333         5 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110100}; //t
334         6 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100101}; //e
335         7 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
336         8 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01010010}; //R
337         9 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100101}; //e
338         10 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101100}; //l
339         11 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
340         12 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
341         13 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01010100}; //T
342         14 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100101}; //e
343         15 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101101}; //m
344         16 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110000}; //p
345
346         17 : lcd_bus <= {2'b00, 8'b11000000}; //inst. linha 2
347         18 :                                     //H
348         begin
349             if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd5))
350                 begin
351                     lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
352                 end
353             else begin
354                 lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[23:20]};
355             end
356         end
357     19 :
358         begin                                     //H
359             if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd4))
360                 begin

```

```

361         lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
362     end
363     else begin
364         lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[19:16]};
365     end
366 end
367 20 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00111010};           //:
368 21 :
369     begin                                     //M
370         if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd3))
371             begin
372                 lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
373             end
374             else begin
375                 lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[15:12]};
376             end
377         end
378 22 :
379     begin                                     //M
380         if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd2))
381             begin
382                 lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
383             end
384             else begin
385                 lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[11:8]};
386             end
387         end
388 23 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00111010};           //:
389 24 :
390     begin                                     //S
391         if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd1))
392             begin
393                 lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
394             end
395             else begin
396                 lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[7:4]};
397             end
398         end                                     //S
399 25 :

```

```

400         begin                                     //S
401             if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd0))
402                 begin
403                     lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
404                 end
405             else begin
406                 lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[3:0]};
407             end
408         end
409         26 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};          //Espa o
410         27 : lcd_bus <= {2'b10, 7'b0011000, centena};   //Centena
411         28 : lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, dezena[3:0]}; //Dezena
412         29 : lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, unidade[3:0]}; //Unidade
413         30 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00101110};          //.
414         31 : lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, decimo[3:0]}; //Decimo
415         32 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b11011111};          //
416         33 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000011};          //C
417     endcase
418 end
419 else if (alarme1_ativo) begin // frase ajuste alarme 1
420     case (char)
421         0 : lcd_bus <= {2'b00, 8'b10000000}; //inst. linha 1
422         1 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000001}; //A
423         2 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101010}; //j
424         3 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110101}; //u
425         4 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110011}; //s
426         5 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110100}; //t
427         6 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100101}; //e
428         7 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
429         8 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000001}; //A
430         9 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00110001}; //1
431         10 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
432         11 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
433         12 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
434         13 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01010100}; //T
435         14 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100101}; //e
436         15 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101101}; //m
437         16 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110000}; //p
438

```

```

439      17 : lcd_bus <= {2'b00, 8'b11000000}; //inst. linha 2
440      18 :                                     //H
441      begin
442          if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd5))
443              begin
444                  lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
445              end
446          else begin
447              lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[23:20]};
448          end
449      end
450      19 :
451      begin                                     //H
452          if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd4))
453              begin
454                  lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
455              end
456          else begin
457              lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[19:16]};
458          end
459      end
460      20 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00111010};           //:
461      21 :
462      begin                                     //M
463          if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd3))
464              begin
465                  lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
466              end
467          else begin
468              lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[15:12]};
469          end
470      end
471      22 :
472      begin                                     //M
473          if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd2))
474              begin
475                  lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
476              end
477          else begin

```

```

478         lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[11:8]};
479     end
480 end
481 23 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00111010};           //:
482 24 :
483     begin                                           //S
484         if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd1))
485         begin
486             lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
487         end
488         else begin
489             lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[7:4]};
490         end
491     end                                           //S
492 25 :
493     begin                                           //S
494         if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd0))
495         begin
496             lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
497         end
498         else begin
499             lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[3:0]};
500         end
501     end
502 26 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};           //Espa o
503 27 : lcd_bus <= {2'b10, 7'b0011000, centena};    //Centena
504 28 : lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, dezena[3:0]};  //Dezena
505 29 : lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, unidade[3:0]}; //Unidade
506 30 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00101110};           //.
507 31 : lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, decimo[3:0]};  //Decimo
508 32 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b11011111};           //
509 33 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000011};           //C
510 endcase
511 end
512 else if (alarme2_ativo) begin // frase ajuste alarme 2
513     case (char)
514         0 : lcd_bus <= {2'b00, 8'b10000000}; //inst. linha 1
515         1 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000001}; //A
516         2 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101010}; //j

```

```

517      3 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110101}; //u
518      4 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110011}; //s
519      5 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110100}; //t
520      6 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100101}; //e
521      7 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
522      8 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000001}; //A
523      9 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00110010}; //2
524     10 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
525     11 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
526     12 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
527     13 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01010100}; //T
528     14 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100101}; //e
529     15 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101101}; //m
530     16 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110000}; //p
531
532     17 : lcd_bus <= {2'b00, 8'b11000000}; //inst. linha 2
533     18 :                                     //H
534         begin
535             if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd5))
536                 begin
537                     lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
538                 end
539             else begin
540                 lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[23:20]};
541             end
542         end
543     19 :
544         begin                                     //H
545             if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd4))
546                 begin
547                     lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
548                 end
549             else begin
550                 lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[19:16]};
551             end
552         end
553     20 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00111010};           //:
554     21 :
555         begin                                     //M

```

```

556         if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd3))
557         begin
558             lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
559         end
560         else begin
561             lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[15:12]};
562         end
563     end
564 22 :
565         begin                                     //M
566             if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd2))
567             begin
568                 lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
569             end
570             else begin
571                 lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[11:8]};
572             end
573         end
574 23 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00111010};           //:
575 24 :
576         begin                                     //S
577             if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd1))
578             begin
579                 lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
580             end
581             else begin
582                 lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[7:4]};
583             end
584         end                                     //S
585 25 :
586         begin                                     //S
587             if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd0))
588             begin
589                 lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
590             end
591             else begin
592                 lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[3:0]};
593             end
594         end

```



```

595         26 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};           //Espa o
596         27 : lcd_bus <= {2'b10, 7'b0011000, centena};   //Centena
597         28 : lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, dezena[3:0]};   //Dezena
598         29 : lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, unidade[3:0]};  //Unidade
599         30 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00101110};           //.
600         31 : lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, decimo[3:0]};   //Decimo
601         32 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b11011111};           //
602         33 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000011};           //C
603     endcase
604 end
605 else if (alarme3_ativo) begin // frase ajuste alarme 3
606     case (char)
607         0 : lcd_bus <= {2'b00, 8'b10000000}; //inst. linha 1
608         1 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000001}; //A
609         2 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101010}; //j
610         3 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110101}; //u
611         4 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110011}; //s
612         5 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110100}; //t
613         6 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100101}; //e
614         7 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
615         8 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000001}; //A
616         9 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00110011}; //3
617         10 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
618         11 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
619         12 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
620         13 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01010100}; //T
621         14 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01100101}; //e
622         15 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01101101}; //m
623         16 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01110000}; //p
624
625         17 : lcd_bus <= {2'b00, 8'b11000000}; //inst. linha 2
626         18 : //H
627     begin
628         if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig == 3'd5))
629         begin
630             lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
631         end
632     else begin
633         lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[23:20]};

```

```

634         end
635     end
636 19 :
637     begin                                //H
638         if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd4))
639             begin
640                 lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
641             end
642         else begin
643             lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[19:16]};
644         end
645     end
646 20 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00111010};        //:
647 21 :
648     begin                                //M
649         if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd3))
650             begin
651                 lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
652             end
653         else begin
654             lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[15:12]};
655         end
656     end
657 22 :
658     begin                                //M
659         if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd2))
660             begin
661                 lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
662             end
663         else begin
664             lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[11:8]};
665         end
666     end
667 23 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00111010};        //:
668 24 :
669     begin                                //S
670         if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd1))
671             begin
672                 lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};

```

```

673         end
674     else begin
675         lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[7:4]};
676     end
677     end //S
678 25 :
679     begin //S
680         if ((ajuste) & (clock_piscar) & (seletor_dig== 3'd0))
681         begin
682             lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000};
683         end
684         else begin
685             lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, hora[3:0]};
686         end
687     end
688     26 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00100000}; //Espa o
689     27 : lcd_bus <= {2'b10, 7'b0011000, centena}; //Centena
690     28 : lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, dezena[3:0]}; //Dezena
691     29 : lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, unidade[3:0]}; //Unidade
692     30 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b00101110}; //.
693     31 : lcd_bus <= {2'b10, 4'b0011, decimo[3:0]}; //Decimo
694     32 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b11011111}; //
695     33 : lcd_bus <= {2'b10, 8'b01000011}; //C
696     endcase
697     end
698     end
699     else begin
700         lcd_enable <= 1'b0; //desabilita o LCD
701     end
702     end //end do estado 4
703
704     endcase // end case dos estados
705 end //end do always
706
707 endmodule

```

## Apêndice J Estrutura Controle Remoto

```

1  /*-----
2  Arquivo:    ir_verilog.v
3  Modulo:     ir_verilog(clk,rst_n,IR,led_cs,led_db)
4  Descri  o: Controle de Remoto Infravermelho
5  Autor:      Malki- edheq  Benjamim
6  Data:       20/01/2022
7  -----*/
8  module ir_verilog(clk,rst_n,IR,led_cs,led_db);
9
10     input    clk; //clock de 50MHz
11     input    rst_n; //reset ativo baixo
12     input    IR; //entrada de dados irda
13     output reg [3:0] led_cs; //4 displays BCD7SEG
14     output reg [7:0] led_db; //7 segmentos e ponto de cada display BCD7SEG
15
16     reg [7:0] led1,led2,led3,led4; //representa cada display com 7 segmentos
17     reg [15:0] irda_data;    // armazena o dado do irda, e ent o envia para os 7
        segmentos
18     reg [31:0] get_data;      // armazena os 32 bits do dado do irda
19     reg [5:0]  data_cnt;      // contador para os 32 bits do dado do irda
20     reg [2:0]  estado_atual, prox_estado; //registradores de estado da FSM
21     reg error_flag;          // flag de erro durante os 32 bits de dados do irda
22
23     //-----
24     reg irda_reg0;          //valor inst vel
25     reg irda_reg1;          //recebe irda_reg0, para estabiliza o
26     reg irda_reg2;          //recebe irda_reg1, auxilia a determinar a borda do irda
27     wire irda_negedge; //determina a borda de descida do irda
28     wire irda_posedge; //determina a borda de subida do irda
29     wire irda_change;      //determina a transi o de borda do irda
30
31     //reg[15:0] cnt_scan;//
32
33     always @ (posedge clk) //sincroniza os registradores do irda
34         if(!rst_n) //reset assincrono dos registradores do irda
35             begin
36                 irda_reg0 <= 1'b0; //limpa o registrador irda_reg0
37                 irda_reg1 <= 1'b0; //limpa o registrador irda_reg1
38                 irda_reg2 <= 1'b0; //limpa o registrador irda_reg2

```

```

39     end
40 else
41     begin
42         led_estado_atual<= 4'b0000; //atualiza os registradores do irda na borda
            de subida do clk
43         irda_reg0 <= IR; //recebe o valor lido irda
44         irda_reg1 <= irda_reg0; //atualiza com valor est vel
45         irda_reg2 <= irda_reg1; // atualiza garantindo valor est vel de IR
46     end
47
48 assign irda_change = irda_negedge | irda_posedge; //atribui 1 numa transi o
            de borda de irda
49 assign irda_negedge = irda_reg2 & (~irda_reg1); //atribui 1 na borda de
            descida de irda
50 assign irda_posedge = (~irda_reg2) & irda_reg1; //atribui 1 na borda de
            descida de irda
51
52 reg [10:0] cnt1; //Divisor de frequ ncia por 1750
53 reg [8:0] cnt2; //conta o n mero de pontos ap s o cnt1
54 wire verifica_900us; // verifica a dura o de 9ms = 900us
55 wire verifica_450us; // verifica a dura o de 4.5ms = 450us
56
57 //L gico '1' uma rajada de pulso de 562,5 s seguida por um espa o de
            1,6875ms, com um tempo total de transmiss o de 2,25ms
58 wire high; // verifica data="1"
59 //L gico '0' uma rajada de pulso de 562,5 s seguida por um espa o de
            562,5 s , com um tempo total de transmiss o de 1,125ms
60 wire low; // verifica data="0"
61
62
63 //-----
64 always @ (posedge clk)
65     if (!rst_n) //reset ass ncrono
66         cnt1 <= 11'd0; //reinicia o contador 1
67     else if (irda_change) //na transi o de borda de irda
68         cnt1 <= 11'd0; //reinicia o contador 1
69     else if (cnt1 == 11'd1750) //caso contador estoure
70         cnt1 <= 11'd0; //reinicia o contador 1
71     else

```

```

72     cnt1 <= cnt1 + 1'b1; // incrementa o contador 1
73 //-----
74
75 //-----
76 always @ (posedge clk)
77     if (!rst_n) //reset ass ncrono
78         cnt2 <= 9'd0; //reinicia o contador 2
79     else if (irda_change) //na transi o de borda de irda
80         cnt2 <= 9'd0; //reinicia o contador 2
81     else if (cnt1 == 11'd1750) //1750 pulso n vel baixo e 1750 pulsos n vel alto
82         cnt2 <= cnt2 +1'b1; //incrementa o contador 2
83 //-----
84
85 //Garante a estabilidade avaliando intervalo de contagem inves do valor exato
86 assign verifica_900us = ((217 < cnt2) & (cnt2 < 297)); // valor exato esperado
    256
87 assign verifica_450us = ((88 < cnt2) & (cnt2 < 168)); // valor exato esperado
    128
88 assign high = ((38 < cnt2) & (cnt2 < 58)); // valor exato esperado 48
89 assign low  = ((6 < cnt2) & (cnt2 < 26)); // valor exato esperado 16
90
91 //-----
92 // Declara o da FSM
93 localparam IDLE_STATE = 3'b000, //estado inicial
94             ATRASO_900us = 3'b001, //atraso de 900us
95             ATRASO_450us = 3'b010, //atrado de 450us
96             DATA_STATE = 3'b100; //estado de transferencia de dados
97
98 //FSM L gica para controle do estado atual (sequencial)
99 always @ (posedge clk)
100     if (!rst_n) //reset ass ncrono
101         estado_atual <= IDLE_STATE; //reinicia a FSM
102     else
103         estado_atual <= prox_estado; //atualiza o estado atual
104
105 //FSM L gica para controle do estado atual (combinacional)
106 always @ ( * )
107     case (estado_atual)
108         IDLE_STATE://quando no estado inicial

```

```

109     if (~irda_reg1)
110         prox_estado = ATRASO_900us; //passa ao estado seguinte
111     else
112         prox_estado = IDLE_STATE; //reinicia a FSM
113
114 ATRASO_900us: //quando no estado de atraso de 900us
115     if (irda_posedge)
116         begin
117             if (verifica_900us)
118                 prox_estado = ATRASO_450us; //passa ao estado seguinte
119             else
120                 prox_estado = IDLE_STATE; //reinicia a FSM
121         end
122     else //previne inferência de latches
123         prox_estado = ATRASO_900us; //permanece no estado atual
124
125 ATRASO_450us: //quando no estado de atraso de 450us
126     if (irda_negedge)
127         begin
128             if (verifica_450us)
129                 prox_estado = DATA_STATE; //passa ao estado seguinte
130             else
131                 prox_estado = IDLE_STATE; //reinicia a FSM
132         end
133     else //previne inferência de latches
134         prox_estado = ATRASO_450us; //permanece no estado atual
135
136 DATA_STATE: //quando no estado de transferência de dados
137     if ((data_cnt == 6'd32) & irda_reg2 & irda_reg1) //verifica se recebeu os
138         32 bits
139         prox_estado = IDLE_STATE; //passa ao estado seguinte
140     else if (error_flag) //caso presente erro nos dados de irda
141         prox_estado = IDLE_STATE; //reinicia a FSM
142     else
143         prox_estado = DATA_STATE; //permanece no estado atual
144 default:
145     prox_estado = IDLE_STATE; //recupera de estado inválido, reiniciando a
146     FSM
147 endcase

```

```

146
147 //FSM Lógica para controle das saídas
148 always @ (posedge clk)
149     if (!rst_n) //reset assíncrono
150         begin
151             data_cnt <= 6'd0; //reinicia o contador de bits de dados irda
152             get_data <= 32'd0; //limpa os registradores para os 32 bits de dados irda
153             error_flag <= 1'b0; //limpa a flag de erro de dados irda
154         end
155     else if (estado_atual == IDLE_STATE) //quando no estado inicial
156         begin
157             data_cnt <= 6'd0; //reinicia o contador de bits de dados irda
158             get_data <= 32'd0; //limpa os registradores para os 32 bits de dados irda
159             error_flag <= 1'b0; //limpa a flag de erro de dados irda
160         end
161     else if (estado_atual == DATA_STATE) //quando no estado de transmissão de
        dados
162         begin
163             if (irda_posedge) //verifica se borda de subida
164                 begin
165                     if (!low) //caso não seja nível lógico baixo (nível lógico 0,
                        560us)
166                         error_flag <= 1'b1; //define flag de erro
167                 end
168             else if (irda_negedge) //verifica se borda de descida
169                 begin
170                     if (low) //caso seja nível lógico baixo (nível lógico 0, 560us)
171                         get_data[0] <= 1'b0;
172                     else if (high) //caso seja nível lógico alto (nível lógico 1, 1680
                        us)
173                         get_data[0] <= 1'b1;
174                     else
175                         error_flag <= 1'b1; //caso contrário, define flag de erro
176
177                     get_data[31:1] <= get_data[30:0]; //atualiza o registrador de dados,
                        deslocando 1 bit
178                     data_cnt <= data_cnt + 1'b1; //incrementa o contador de dados
179                 end
180             end

```



```

181
182
183 //Lógica para o controle dos displays BCD7SEG -----
184 always @ (posedge clk)
185     if (!rst_n)
186         irda_data <= 16'd0;
187     else if ((data_cnt == 6'd32) & irda_reg1)
188     begin
189         led1 <= get_data[7:0]; //Complemento dos dados
190         led2 <= get_data[15:8]; //Código dos dados
191         led3 <= get_data[23:16]; //Código de usuário
192         led4 <= get_data[31:24];
193     end
194
195 //Exibe nos display de BCD7SEG a tecla pressionada no controle remoto IR
196 always@(led2)
197     begin
198         case(led2)
199             //código no controle IR : decodifica o BCD7SEG
200             8'b01101000: led_db = 8'b1100_0000; //exibe 0 no display
201             8'b00110000: led_db = 8'b1111_1001; //exibe 0 no display
202             8'b00011000: led_db = 8'b1010_0100; //exibe 0 no display
203             8'b01111010: led_db = 8'b1011_0000; //exibe 0 no display
204             8'b00010000: led_db = 8'b1001_1001; //exibe 0 no display
205             8'b00111000: led_db = 8'b1001_0010; //exibe 0 no display
206             8'b01011010: led_db = 8'b1000_0010; //exibe 0 no display
207             8'b01000010: led_db = 8'b1111_1000; //exibe 0 no display
208             8'b01001010: led_db = 8'b1000_0000; //exibe 0 no display
209             8'b01010010: led_db = 8'b1001_0000; //exibe 0 no display
210             default:      led_db = 8'b1000_1110; //exibe F no display
211         endcase
212     end
213
214 endmodule

```

## Apêndice K Decodificador Controle Remoto

```

1 module MUX_controle(

```

```

2   input wire [7:0] led_db,      // Sinal de entrada do controle IR
3   input wire reset, clk,       // Sinais de reset e clock
4   output reg [9:0] botao,      // Sa das para os bot es num ricos (0-9)
5   output reg prev, next, play, default, // Sa das para bot es de controle
6   output reg [1:0] vol,        // Sa das para controle de volume
7   output wire chave_alteracao, // Sa da para chave de altera o
8   output wire volmais
9 );
10
11   reg count = 1'b0;
12   reg aux2 = 1'b0;
13
14   assign chave_alteracao = count;
15   assign volmais = aux2;
16
17   always @(posedge clk)
18   begin
19       if (led_db == 8'b1_111_1001) begin // Serve para o bot o 1 ativar a
20           chave de altera o
21           count <= ~count;
22       end
23       if (led_db == 8'b1_000_0110) begin // Serve para o bot o 1 ativar a chave
24           de altera o
25           aux2 <= ~aux2;
26       end
27   end
28
29   always @(posedge clk) begin
30       // Resetando as sa das para garantir que o pulso seja gerado corretamente
31       botao <= 10'b0;
32       prev <= 1'b0;
33       next <= 1'b0;
34       play <= 1'b0;
35       default <= 1'b0;
36       vol <= 2'b0;
37
38       case (led_db)
39           // C digo do controle IR : decodifica o BCD7SEG
40           8'b1_100_0000: botao[0] <= 1'b1; // Pulso para o bot o 0

```

```

39      8'b1_111_1001: botao[1] <= 1'b1;    // Pulso para o bot o 1
40      8'b1_010_0100: botao[2] <= 1'b1;    // Pulso para o bot o 2
41      8'b1_011_0000: botao[3] <= 1'b1;    // Pulso para o bot o 3
42      8'b1_001_1001: botao[4] <= 1'b1;    // Pulso para o bot o 4
43      8'b1_001_0010: botao[5] <= 1'b1;    // Pulso para o bot o 5
44      8'b1_000_0010: botao[6] <= 1'b1;    // Pulso para o bot o 6
45      8'b1_111_1000: botao[7] <= 1'b1;    // Pulso para o bot o 7
46      8'b1_000_0000: botao[8] <= 1'b1;    // Pulso para o bot o 8
47      8'b1_001_0000: botao[9] <= 1'b1;    // Pulso para o bot o 9
48      8'b1_010_0000: prev <= 1'b1;        // Pulso para o bot o PREV
49      8'b1_000_0011: next <= 1'b1;        // Pulso para o bot o NEXT
50      8'b1_100_0110: play <= 1'b1;        // Pulso para o bot o PLAY
51      8'b1_010_0001: vol[0] <= 1'b1;      // Pulso para o bot o VOL-
52      8'b1_000_0110: vol[1] <= 1'b1;      // Pulso para o bot o VOL+
53      default: default <= 1'b1;           // Pulso para a condi o default
54  endcase
55  end
56 endmodule

```

## Apêndice L Decodificador de 7 segmentos Sensor de Temperatura

```

1 module lcd_temp (
2     input clk,
3     input [7:0] seg,    // Ajustado para 7 bits
4     input [3:0] dig,
5     output reg centena, // Ajustado para 4 bits
6     output reg [3:0] dezena,
7     output reg [3:0] unidade,
8     output reg [3:0] decimos
9 );
10
11 reg [3:0] valor_transformado1;
12 reg [3:0] valor_transformado2;
13 reg [3:0] valor_transformado3;
14 reg [3:0] valor_transformado4;
15
16 always @(posedge clk) begin

```

```
17      case (seg[6:0])                                // transforma o de 7 segmentos para
      valores de 4 bits
18      7'b1000000 : begin // 0
19          if (dig == 4'b1110) valor_transformado1 <= 4'b0000;
20          if (dig == 4'b1101) valor_transformado2 <= 4'b0000;
21          if (dig == 4'b1011) valor_transformado3 <= 4'b0000;
22          if (dig == 4'b0111) valor_transformado4 <= 4'b0000;
23      end
24      7'b1111001 : begin // 1
25          if (dig == 4'b1110) valor_transformado1 <= 4'b0001;
26          if (dig == 4'b1101) valor_transformado2 <= 4'b0001;
27          if (dig == 4'b1011) valor_transformado3 <= 4'b0001;
28          if (dig == 4'b0111) valor_transformado4 <= 4'b0001;
29      end
30      7'b0100100 : begin // 2
31          if (dig == 4'b1110) valor_transformado1 <= 4'b0010;
32          if (dig == 4'b1101) valor_transformado2 <= 4'b0010;
33          if (dig == 4'b1011) valor_transformado3 <= 4'b0010;
34          if (dig == 4'b0111) valor_transformado4 <= 4'b0010;
35      end
36      7'b0110000 : begin // 3
37          if (dig == 4'b1110) valor_transformado1 <= 4'b0011;
38          if (dig == 4'b1101) valor_transformado2 <= 4'b0011;
39          if (dig == 4'b1011) valor_transformado3 <= 4'b0011;
40          if (dig == 4'b0111) valor_transformado4 <= 4'b0011;
41      end
42      7'b0011001 : begin // 4
43          if (dig == 4'b1110) valor_transformado1 <= 4'b0100;
44          if (dig == 4'b1101) valor_transformado2 <= 4'b0100;
45          if (dig == 4'b1011) valor_transformado3 <= 4'b0100;
46          if (dig == 4'b0111) valor_transformado4 <= 4'b0100;
47      end
48      7'b0010010 : begin // 5
49          if (dig == 4'b1110) valor_transformado1 <= 4'b0101;
50          if (dig == 4'b1101) valor_transformado2 <= 4'b0101;
51          if (dig == 4'b1011) valor_transformado3 <= 4'b0101;
52          if (dig == 4'b0111) valor_transformado4 <= 4'b0101;
53      end
54      7'b0000010 : begin // 6
```

```
55         if (dig == 4'b1110) valor_transformado1 <= 4'b0110;
56         if (dig == 4'b1101) valor_transformado2 <= 4'b0110;
57         if (dig == 4'b1011) valor_transformado3 <= 4'b0110;
58         if (dig == 4'b0111) valor_transformado4 <= 4'b0110;
59     end
60     7'b1111000 : begin // 7
61         if (dig == 4'b1110) valor_transformado1 <= 4'b0111;
62         if (dig == 4'b1101) valor_transformado2 <= 4'b0111;
63         if (dig == 4'b1011) valor_transformado3 <= 4'b0111;
64         if (dig == 4'b0111) valor_transformado4 <= 4'b0111;
65     end
66     7'b0000000 : begin // 8
67         if (dig == 4'b1110) valor_transformado1 <= 4'b1000;
68         if (dig == 4'b1101) valor_transformado2 <= 4'b1000;
69         if (dig == 4'b1011) valor_transformado3 <= 4'b1000;
70         if (dig == 4'b0111) valor_transformado4 <= 4'b1000;
71     end
72     7'b0010000 : begin // 9
73         if (dig == 4'b1110) valor_transformado1 <= 4'b1001;
74         if (dig == 4'b1101) valor_transformado2 <= 4'b1001;
75         if (dig == 4'b1011) valor_transformado3 <= 4'b1001;
76         if (dig == 4'b0111) valor_transformado4 <= 4'b1001;
77     end
78 endcase
79
80 // Atribui os valores corretos para os displays
81 decimos <= valor_transformado1;
82 unidade <= valor_transformado2;
83 dezena <= valor_transformado3;
84 centena <= valor_transformado4;
85 end
86
87 endmodule
```

## 9 Anexos

### Anexo A I2C READ Sensor de Temperatura

```
1 //Arquivo: I2C_READ_verilog.v
2 //Modulo: I2C_READ_verilog(clock, rst_n, scl,sda, data)
3 //Descrição: Interface de Comunicação I2C LM75A
4 //Autor: Malki-edheq Benjamim
5 //Data: 27/01/2022
6 module I2C_READ_verilog(
7     input clk,          //clock FPGA 50MHz
8     input rst_n,        //Reset assíncrono ativo-baixo
9     output reg scl,     //SCL (clock do barramento I2C)
10    inout sda,          //SDA (barramento de dados I2C)
11    output [15:0] data //Dado de temperatura
12 );
13
14 //Declaração de Registradores
15 reg [15:0] data_r;     //Registrador para dado de temperatura
16 reg sda_r;            //Registrador para SDA
17 reg sda_link;         //Flag para direção SDA (in/out)
18 reg [7:0] scl_cnt;     //contador gerar clock SCL
19 reg [2:0] cnt;         //contador auxiliar para clock SCL
20 reg [25:0] timer_cnt; //timer para ler temperatura a cada 1s
21 reg [3:0] data_cnt;    //Registrador para conversão Serial-Paralela
22 reg [7:0] addr_reg;    //Endereço do dispositivo I2C
23 reg [8:0] estado;     //Registrador para estados
24
25 /*INÍCIO: B1, B2 e B3 - Geração de clk para barramento SCL*/
26 //Conta um período de clock de SCL
27 `define CNT_OVER 8'd199
28 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin : B1
```

```

29     if (!rst_n) scl_cnt <= 8'd0;
30     else if (scl_cnt == `CNT_OVER) scl_cnt <= 8'd0; //4us (min 2.5ns)
31     else scl_cnt <= scl_cnt + 1'b1;
32 end
33 //Define transições e níveis do clock SCL, com base no período
34 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin : B2
35     if (!rst_n) cnt <= 3'd4;
36     else
37         case(scl_cnt)
38             8'd49 : cnt <= 3'd1; //SCL nível alto (1us)
39             8'd99 : cnt <= 3'd2; //borda de descida SCL (2us)
40             8'd149 : cnt <= 3'd3; //SCL nível baixo (3us)
41             8'd199 : cnt <= 3'd0; //borda de subida SCL (4us)
42             default: cnt <= 3'd4; //SCL indefinido
43         endcase
44     end
45 `define SCL_HIG (cnt == 3'd1) //SCL nível alto (1us)
46 `define SCL_NEG (cnt == 3'd2) //na borda de descida SCL (2us)
47 `define SCL_LOW (cnt == 3'd3) //SCL nível baixo (3us)
48 `define SCL_POS (cnt == 3'd0) //na borda de subida SCL (4us)
49
50 //produz o sinal de clock na saída SCL
51 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin : B3
52     if (!rst_n) scl <= 1'b0;
53     else if (`SCL_POS) scl <= 1'b1; //após borda subida, scl alto
54     else if (`SCL_NEG) scl <= 1'b0; //após borda descida, scl baixo
55 end
56 /*FIM: B1, B2 e B3 : Gerar clk para barramento SCL*/
57
58 /*INICIO: B4 - Leitura de dados de temperatura a cada 1s */
59 `define TIMER_OVER 26'd49999999
60 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin : B4
61     if (!rst_n) timer_cnt <= 26'd0; //1Hz -> 1seg
62     else if (timer_cnt == `TIMER_OVER) timer_cnt <= 26'd0;
63     else timer_cnt <= timer_cnt + 1'b1;
64 end
65 //Definição da fsm (formato one-hot)
66 // vide datasheet LM75A Texas Instrument
67 // SNOS808P JANUARY 2000 REVISED DECEMBER 2014 PAG 7-8

```

```

68 // Fig(a) Typical 2-Byte Read From Preset Pointer Location
69 localparam IDLE      = 9'b0_0000_0000,
70     START    = 9'b0_0000_0010, //inicia comunica o com escravo
71     ADDRESS  = 9'b0_0000_0100, //envia endere o do escravo
72     ACK1     = 9'b0_0000_1000, //confirma o pelo escravo
73     READ1    = 9'b0_0001_0000, //leitura do 1byte MSB (temperatura)
74     ACK2     = 9'b0_0010_0000, //confirma o pelo mestre
75     READ2    = 9'b0_0100_0000, //leitura do 1byte LSB (temperatura)
76     NACK     = 9'b0_1000_0000, //mestre n o responde ao escravo
77     STOP     = 9'b1_0000_0000; //finaliza comunica o com escravo
78
79 //Endere o do dispositivo _ opera o leitura
80 `define DEVICE_ADDRESS 8'b1001_0001
81
82 //B5 : Descri o da FSM
83 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin : B5
84     if (!rst_n)
85         begin
86             data_r      <= 16'd0; //limpa o registrador de dados
87             sda_r       <= 1'b1; //transmite um bit 1
88             sda_link    <= 1'b1; //habilita sa da SDA (escrita)
89             estado      <= IDLE; //reinicia a FSM
90             addr_reg    <= 8'd0; //endere o inicial 0000_0000
91             data_cnt    <= 4'd0; //reinicia contador de dados
92         end
93     else
94         case(estado)
95             IDLE: //Estado Inicial
96                 begin
97                     sda_r      <= 1'b1; //transmite um bit 1
98                     sda_link <= 1'b1; //habilita sa da SDA (escrita)
99                     if (timer_cnt == `TIMER_OVER) //periodo conclu do
100                         estado <= START; //inicia a FSM
101                     else estado <= IDLE;
102                 end
103             START://Mestre inicia comunica o com escravo
104                 begin
105                     if (`SCL_HIG) begin //caso SCL n vel alto
106                         sda_r      <= 1'b0; //transmite um bit 0

```



```

107         sda_link    <= 1'b1; //habilita sa da SDA (escrita)
108         addr_reg    <= `DEVICE_ADDRESS;
109         estado      <= ADDRESS; //pr ximo estado endere amento
110         data_cnt     <= 4'd0; //reinicia o contador de dados
111     end
112     else estado <= START; //permanece no estado atual
113 end
114 ADDRESS://Mestre envia endere o e opera o para escravo
115 begin
116     if(`SCL_LOW) begin//caso SCL n vel baixo
117         //Endere amento conclu do, o SDA muda de dire o
118         //e o dispositivo est pronto para emitir um sinal de resposta
119         if(data_cnt == 4'd8) begin
120             estado    <= ACK1; //pr ximo estado, confirma o (ACK)
121             data_cnt  <= 4'd0; //reinicia o contador de dados
122             sda_r      <= 1'b1;
123             sda_link  <= 1'b0; //SDA alta imped ncia (leitura)
124         end
125         else begin//Durante o endere amento, o SDA atua como entrada
126
127             estado    <= ADDRESS; //permanence no estado
128             data_cnt  <= data_cnt + 1'b1; //incremente o contador de dados
129             case(data_cnt) //convers o paralela-serial, SDA transmite o
130                 endere o
131                 4'd0: sda_r <= addr_reg[7]; //transmite o MSB do endere o
132                 4'd1: sda_r <= addr_reg[6];
133                 4'd2: sda_r <= addr_reg[5];
134                 4'd3: sda_r <= addr_reg[4];
135                 4'd4: sda_r <= addr_reg[3];
136                 4'd5: sda_r <= addr_reg[2];
137                 4'd6: sda_r <= addr_reg[1];
138                 4'd7: sda_r <= addr_reg[0]; //transmite o LSB do endere o
139                 default: ;
140             endcase
141         end
142         else estado <= ADDRESS; //permanece no estado enquanto SCL n vel
143             alto
144         end

```

```

143     ACK1://Aguarda confirma o do escravo
144     begin
145         //inicia a leitura do LSByte
146         if ((!sda && (`SCL_HIG))||(`SCL_NEG)) estado <= READ1;
147         else estado <= ACK1; //permanece no estado
148     end
149 READ1://Leitura de dados do escravo, MSB (1byte)
150     begin
151         //Ao concluir a leitura do MSB 1byte,
152         //o SDA muda de dire o e
153         //o host est pronto para emitir um sinal de resposta
154         if(`SCL_LOW) && (data_cnt == 4'd8))
155             begin
156                 estado <= ACK2;
157                 data_cnt <= 4'd0; //reinicia o contador de dados
158                 sda_r <= 1'b1; //transmite um bit 1
159                 sda_link <= 1'b1; //habilita sa da SDA (escrita)
160             end
161         //Durante a leitura de dados, o dispositivo atua como uma sa da
162         else if(`SCL_HIG)
163             begin
164                 data_cnt <= data_cnt + 1'b1; //incrementa o contador de dados
165                 case(data_cnt) //convers o serial-paralela
166                     4'd0: data_r[15] <= sda; //MSB da leitura (do byte lido)
167                     4'd1: data_r[14] <= sda;
168                     4'd2: data_r[13] <= sda;
169                     4'd3: data_r[12] <= sda;
170                     4'd4: data_r[11] <= sda;
171                     4'd5: data_r[10] <= sda;
172                     4'd6: data_r[9] <= sda;
173                     4'd7: data_r[8] <= sda; //LSB da leitura (do byte lido)
174                     default: ; //sem a o , aguarda pr ximo valor de data_cnt
175                 endcase
176             end
177         else estado <= READ1; //permanece no estado
178     end
179 ACK2://Mestre responde ao escravo
180     begin
181         if(`SCL_LOW) sda_r <= 1'b0; //transmite um bit 0

```

```

182     else if(`SCL_NEG)
183         begin
184             sda_r      <= 1'b1;
185             sda_link <= 1'b0; //SDA alta imped ncia (leitura)
186             estado    <= READ2; //pr ximo estado, leitura LSB
187         end
188     else estado <= ACK2; //permanece no estado
189 end
190 READ2://Leitura de dados do escravo, LSB (1byte)
191 begin
192     //Ao concluir a leitura do LSB 1byte,
193     //o SDA muda de dire  o e
194     //o host est  pronto para emitir um sinal de resposta
195     if(`SCL_LOW) && (data_cnt == 4'd8)) begin
196         estado    <= NACK; //pr ximo estado
197         data_cnt <= 4'd0; //reinicia o contador de dados
198         sda_r      <= 1'b1; //transmite um bit 1
199         sda_link <= 1'b1; //habilita sa da SDA (escrita)
200     end
201     else if(`SCL_HIG)
202         begin
203             data_cnt <= data_cnt + 1'b1; //incrementa o contador de dados
204             case(data_cnt) //convers o serial-paralela
205                 4'd0: data_r[7] <= sda; //MSB da leitura (do byte lido)
206                 4'd1: data_r[6] <= sda;
207                 4'd2: data_r[5] <= sda;
208                 4'd3: data_r[4] <= sda;
209                 4'd4: data_r[3] <= sda;
210                 4'd5: data_r[2] <= sda;
211                 4'd6: data_r[1] <= sda;
212                 4'd7: data_r[0] <= sda; //LSB da leitura (do byte lido)
213                 default: ; //sem a o , aguarda pr ximo valor de data_cnt
214             endcase
215         end
216     else estado <= READ2; //permanece no estado
217 end
218 NACK://Mestre para de responder ao escravo
219 begin
220     if(`SCL_LOW) begin

```

```

221         estado <= STOP; //pr ximo estado
222         sda_r <= 1'b0; //transmite um bit 0
223     end
224     else estado <= NACK; //permanece no estado
225 end
226 STOP: //Finaliza a comunica o com o escravo
227 begin
228     if(`SCL_HIG) begin
229         estado <= IDLE; //reinicia a FSM
230         sda_r <= 1'b1; //transmite um bit 1
231     end
232     else estado <= STOP; //permanece no estado
233 end
234 default: estado <= IDLE; //recupera de estado inv lido
235 endcase
236 end
237 /*FIM: B4, B5 - Leitura de dados de temperatura a cada 1s */
238
239 //Atribui o cont nua
240 //se sda_link==1 ent o sda transmite sda_r, caso contr rio alta imped ncia
241 assign sda = sda_link ? sda_r : 1'bz; //infe triestado
242 assign data = data_r; //atualiza a sa da com os dados lidos (2 Bytes)
243
244 endmodule

```

## Anexo B Decodificador I2C Sensor de Temperatura

```

1 //Arquivo: SEG_D_verilog.v
2 //Modulo: SEG_D_verilog(clock, rst_n, data, seg, dig)
3 //Descri o: Decodificador BCD7SEG LM75A de 0-125 C POSITIVO
4 //Autor: Malki- edheq Benjamim
5 //Data: 27/01/2022
6 module SEG_D_verilog (
7     input clk,rst_n,
8     input [15:0] data, //2bytes
9     output reg [7:0] seg, //seg[7] -> dp
10    output reg [4:1] dig //seleciona display
11

```

```

12 );
13
14 reg [3:0] dataout_buf;
15 reg [1:0] disp_dat;
16 reg [16:0] delay_cnt;
17
18 //gera clk de 1kHz (sugest o: clk externo)
19 always@(posedge clk,negedge rst_n) begin
20     if(!rst_n) delay_cnt <= 16'd0;
21     else if(delay_cnt == 16'd50000)
22         delay_cnt <= 16'd0;
23     else delay_cnt <= delay_cnt + 1'b1;
24 end
25
26 /* IN C10: Controle do Display 7seg */
27 //redefine o display ativo a cada 1ms (delay)
28 always@(posedge clk,negedge rst_n) begin
29     if(!rst_n) disp_dat <= 2'd0;
30     else if (delay_cnt == 16'd50000)
31         disp_dat <= disp_dat + 1'b1;
32     else disp_dat <= disp_dat;
33 end
34 //seleciona o display a ser ativo
35 always@(disp_dat) begin
36     case(disp_dat)
37         2'b00: dig = 4'b1110; //habilita o display 4
38         2'b01: dig = 4'b1101; //habilita o display 3
39         2'b10: dig = 4'b1011; //habilita o display 2
40         2'b11: dig = 4'b0111; //habilita o display 1
41         default dig = 4'b1111; //todos desabilitados
42     endcase
43 end
44 // Decoder BCD7seg (sugest o: decoder externo)
45 always@(dataout_buf, dig) begin
46     case(dataout_buf)
47         4'h0 : seg[6:0] = 7'b1000000; //0
48         4'h1 : seg[6:0] = 7'b1111001; //1
49         4'h2 : seg[6:0] = 7'b0100100; //2
50         4'h3 : seg[6:0] = 7'b0110000; //3

```

```

51      4'h4 : seg[6:0] = 7'b0011001; //4
52      4'h5 : seg[6:0] = 7'b0010010; //5
53      4'h6 : seg[6:0] = 7'b0000010; //6
54      4'h7 : seg[6:0] = 7'b1111000; //7
55      4'h8 : seg[6:0] = 7'b0000000; //8
56      4'h9 : seg[6:0] = 7'b0010000; //9
57      default : seg[6:0] = 7'b1000000; //0
58  endcase
59  if (dig == 4'b1101) //Unidade da temperatura
60      seg[7] = 1'b0; // dp ativo para dig unidade
61  else seg[7] = 1'b1; //dp inativo demais digs
62  end
63  /* FIM: Controle do Display 7seg */
64
65  /* INICIO: MSB+LSB 9bits para 4BCD */
66  always@(dig, data) begin
67      case(dig)
68          //dado display 4 (decimal da temperatura)
69          //data[7] decimal da temperatura (0 ->.0 , 1->.5 )
70          4'b1110: dataout_buf = data[7] ? 4'h5 : 4'h0;
71          //dado display 3 (unidade da temperatura)
72          4'b1101: begin //data[15:8] MSB+LSB da temperatura, data[15] sinal (0 -> +,
                        1-> -)
73              if (data[15]) dataout_buf = 4'd0; //caso temp negativa valor exibido 0
74          else
75              if (data[14:8] >= 10 && data[14:8] < 20) dataout_buf = data[14:8] - 7'
                  d10;
76              else if (data[14:8] >= 20 && data[14:8] < 30) dataout_buf = data[14:8] -
                  7'd20;
77              else if (data[14:8] >= 30 && data[15:8] < 40) dataout_buf = data[14:8] -
                  7'd30;
78              else if (data[14:8] >= 40 && data[15:8] < 50) dataout_buf = data[14:8] -
                  7'd40;
79              else if (data[14:8] >= 50 && data[15:8] < 60) dataout_buf = data[14:8] -
                  7'd50;
80              else if (data[14:8] >= 60 && data[15:8] < 70) dataout_buf = data[14:8] -
                  7'd60;
81              else if (data[14:8] >= 70 && data[15:8] < 80) dataout_buf = data[14:8] -
                  7'd70;

```

```

82     else if (data[14:8] >= 80 && data[15:8] < 90) dataout_buf = data[14:8] -
        7'd80;
83     else if (data[14:8] >= 90 && data[15:8] < 100) dataout_buf = data[14:8]
        - 7'd90;
84     else if (data[14:8] >= 100 && data[15:8] < 110) dataout_buf = data[14:8]
        - 7'd100;
85     else if (data[14:8] >= 110 && data[15:8] < 120) dataout_buf = data[14:8]
        - 7'd110;
86     else if (data[14:8] >= 120) dataout_buf = data[14:8] - 7'd120;
87     else dataout_buf = data[11:8]; //apenas unidade
88 end
89 //dado display 2 (dezena da temperatura)
90 4'b1011: begin //data[15:8] MSB+LSB da temperatura, data[15] sinal (0 -> +,
        1-> -)
91     if (data[15]) dataout_buf = 4'd0; //caso temp negativa valor exibido 0
92     else
93         if (data[14:8] >= 10 && data[14:8] < 20) dataout_buf = 4'h1;
94         else if (data[14:8] >= 20 && data[14:8] < 30) dataout_buf = 4'h2;
95         else if (data[14:8] >= 30 && data[14:8] < 40) dataout_buf = 4'h3;
96         else if (data[14:8] >= 40 && data[14:8] < 50) dataout_buf = 4'h4;
97         else if (data[14:8] >= 50 && data[14:8] < 60) dataout_buf = 4'h5;
98         else if (data[14:8] >= 60 && data[14:8] < 70) dataout_buf = 4'h6;
99         else if (data[14:8] >= 70 && data[14:8] < 80) dataout_buf = 4'h7;
100        else if (data[14:8] >= 80 && data[14:8] < 90) dataout_buf = 4'h8;
101        else if (data[14:8] >= 90 && data[14:8] < 100) dataout_buf = 4'h9;
102        else if (data[14:8] >= 110 && data[14:8] < 120) dataout_buf = 4'h1;
103        else if (data[14:8] >= 120) dataout_buf <= 4'h2;
104        else dataout_buf <= 4'b0; //dezena zero
105    end
106    //dado display 1 (centena da temperatura)
107    4'b0111: begin //data[15:8] MSB+LSB da temperatura, data[15] sinal (0 -> +,
        1-> -)
108        if (data[15]) dataout_buf = 4'd0; //caso temp negativa valor exibido 0
109        else dataout_buf = (data[14:8] >= 100) ? 4'h1 : 4'h0;
110    end
111    default : dataout_buf = 4'b0;
112 endcase
113 end
114 /* INICIO: MSB+LSB 9bits para 4BCD */

```

115

116

`endmodule`